
 


实验8：锁存器 + 触发器

 

1



“=” 阻塞赋值 vs 非阻塞赋值 “<=”

组合逻辑

教材P121, 例4.23

```
1 // 全加器: 阻塞赋值
2 module FullAdder_Blocking(
3     input  logic a, b, Cin,
4     output logic S, Cout);
5
6     logic p, g;
7
8     always_comb
9     begin
10         p = a ^ b;
11         g = a & b;
12         S = p ^ Cin;
13         Cout = g | (p & Cin);
14     end
15 endmodule
```

只有阻塞下一行的执行才能串行



教材P126, 例4.28

```
1 // 全加器: 非阻塞赋值(不推荐使用)
2 module FullAdder_Nonblocking(
3     input  logic a, b, Cin,
4     output logic S, Cout);
5
6     logic p, g;
7
8     always_comb
9     begin
10         p <= a ^ b;
11         g <= a & b;
12         S <= p ^ Cin;
13         Cout <= g | (p & Cin);
14     end
15 endmodule
```

因并行计算,
导致两次才计算出结果

结论: 在组合逻辑中, 使用“=”赋值!



“=” 阻塞赋值 vs 非阻塞赋值 “<=”

教材P118, 例4.20

时序逻辑

教材P127, 例4.29

  
```
1 // 同步器: 非阻塞赋值
2 module Sync_Nonblocking(
3     input  logic clk,
4     input  logic d,
5     output logic q );
6
7     logic n1;
8
9     always_ff @(posedge clk)
10    begin
11        并行 n1 <= d; //nonblocking
12        并行 q  <= n1; //nonblocking
13    end
14 endmodule
```



结论：在时序逻辑中，必须使用“<=”赋值！

```
1 // 同步器: 阻塞赋值
2 module Sync_Blocking(
3     input  logic clk,
4     input  logic d,
5     output logic q );
6
7     logic n1;
8
9     always_ff @(posedge clk)
10    begin
11        串行 n1 = d; //Blocking
12        串行 q  = n1; //Blocking
13    end
14 endmodule
```

n1被优化没了

 

“=” 阻塞赋值 vs 非阻塞赋值 “<=”

- = : 阻塞赋值运算符。顺序执行。

“右式计算”和“左式更新”完全完成之后，才开始执行下一条语句。

串行
$$\begin{cases} B = A & // \text{将A送给B} \\ C = B + 1 & // \text{将B加1传送给C, 最后C的值等于A+1} \end{cases}$$

- <= : 非阻塞赋值运算符。并行执行。当前语句的执行不会阻塞下一语句的执行。

1) 在开始时，计算所有非阻塞赋值右侧表达式。

2) 在结束时，更新所有非阻塞赋值左侧表达式。

并行
$$\begin{cases} B <= A & // \text{将A的值保存在一个存储区} \\ C <= B + 1 & // \text{将B加1的值保存在另外一个存储区} \end{cases}$$

当所有的顺序表达式右侧都计算和保存后，赋值到左边的操作才会发生。

此时，**C**等于**B**的起始值加**1**，而不是A+1。

使用原则：“=” “<=”

- ① 在`assign`中，必须使用阻塞赋值(=)。
- ② 用`always`建立组合电路时，用 阻塞赋值(=)。
- ③ 用`always`建立时序电路时，用非阻塞赋值(<=)。
- ④ 在同一个`always`块中同时有时序和组合电路时，用非阻塞赋值(<=)。
- ⑤ 在同一个`always`块中**不要**既用非阻塞赋值(=)又用阻塞赋值(<=)。
- ⑥ **不要**为同一个变量赋值两次赋值。

Net (1 error)




[DRC MDRV-1] Multiple Driver Nets:

2

锁存器

RS 锁存器
 
```
1 // 用两个或非门首尾相连
2 module RS_latch(
3     input logic R,
4     input logic S,
5     output logic Q);
6
7     logic Qnot;
8
9     nor n1(Q, R, Qnot);
10    nor n2(Qnot, S, Q);
11 endmodule
```



不是所有的综合工具都支持锁存器


D 锁存器

教材P119 HDL例4.21

```
1 // D锁存器
2 module D_Latch(
3     input logic enable,
4     input logic D,
5     output logic Q ); // output reg Q);
6
7     always_latch
8     // always @(enable, D)
9     if(enable) Q <= D;
10    //等同于if(enable ==1)
11 endmodule
```



不是所有的综合工具都支持锁存器

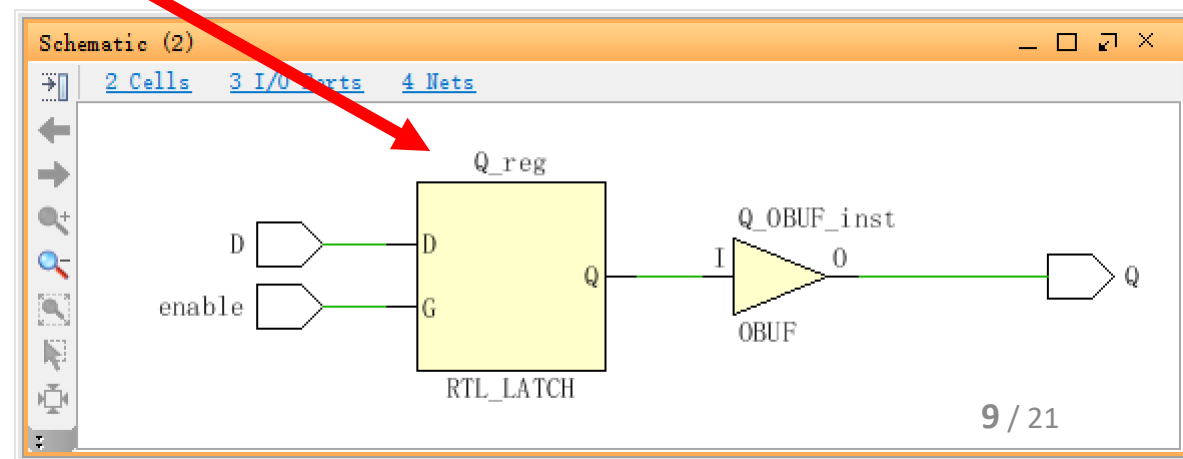

SystemVerilog

数据类型: **logic**。代替Verilog中的**wire**、**reg**

always语句细化为3种:

- **always_comb**: 表示组合逻辑的过程
- **always_latch**: 表示锁存逻辑的过程
- **always_ff**: 表示时序逻辑的过程

Verilog

```
module flop (input          clk,  
             input          [3:0] d,  
             output reg [3:0] q);  
    always @(posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

SystemVerilog

```
module flop (input logic      clk,  
             input logic [3:0] d,  
             output logic [3:0] q);  
    always_ff @(posedge clk)  
        q <= d;  
endmodule
```

3

触 发 器


正边沿触发的 D 触发器

```

1  // 正边沿触发的D触发器
2  module D(
3      input  logic clk,
4      input  logic D,
5      output logic Q,
6      output logic notQ);
7
8      logic f1, f2, f3, f4, f5, f6;
9
10     assign f1 = ~(f4 & f2);
11     assign f2 = ~(f1 & f5);
12     assign f3 = ~(f6 & f4);
13     assign f4 = ~(f3 & clk);
14     assign f5 = ~(f4 & clk & f6);
15     assign f6 = ~(f5 & D);
16     assign  Q = f1;
17     assign notQ = f2;
18 endmodule

```

所有的CPLD和FPGA都包含有成千上万的D触发器，且用专门方法实现。

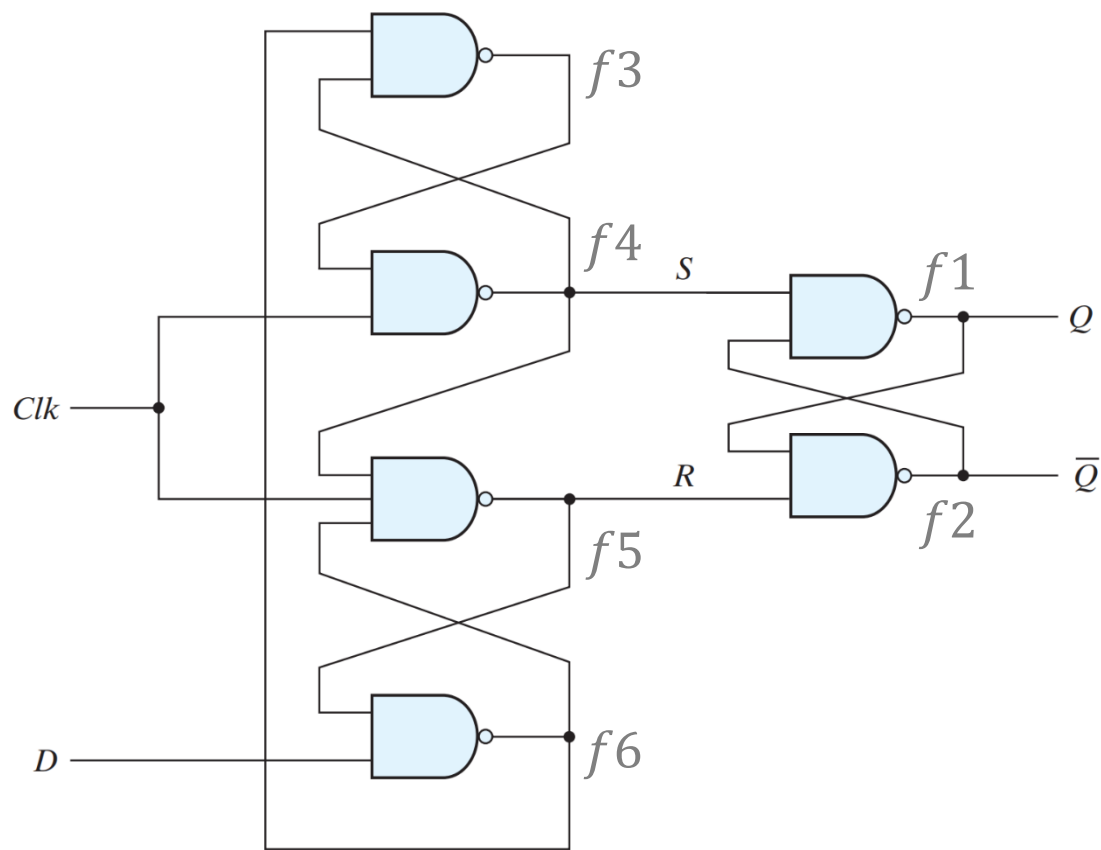


正边沿触发的 D 触发器 仿真

```

1 // 正边沿触发的D触发器
2 module D(
3     input  logic clk,
4     input  logic D,
5     output logic Q,
6     output logic notQ);
7
8     logic f1, f2, f3, f4, f5, f6;
9
10    assign f1 = ~(f4 & f2);
11    assign f2 = ~(f1 & f5);
12    assign f3 = ~(f6 & f4);
13    assign f4 = ~(f3 & clk);
14    assign f5 = ~(f4 & clk & f6);
15    assign f6 = ~(f5 & D);
16    assign  Q = f1;
17    assign notQ = f2;
18 endmodule

```

在每个时钟上升沿，Q被置为D的值

 



```

1 `timescale 1ns / 1ps
2 module D_Sim( );
3     logic clk , D;
4     logic Q, notQ;
5
6     //实例化
7     D D0(clk, D, Q, notQ);
8
9     //产生周期性时钟
10    always
11    begin
12        clk = 1; #20; clk = 0; #20;
13    end
14
15    //产生周期性D信号
16    always
17    begin
18        D = 1; #50; D = 0; #50;
19    end
20 endmodule


```

添加仿真变量



①

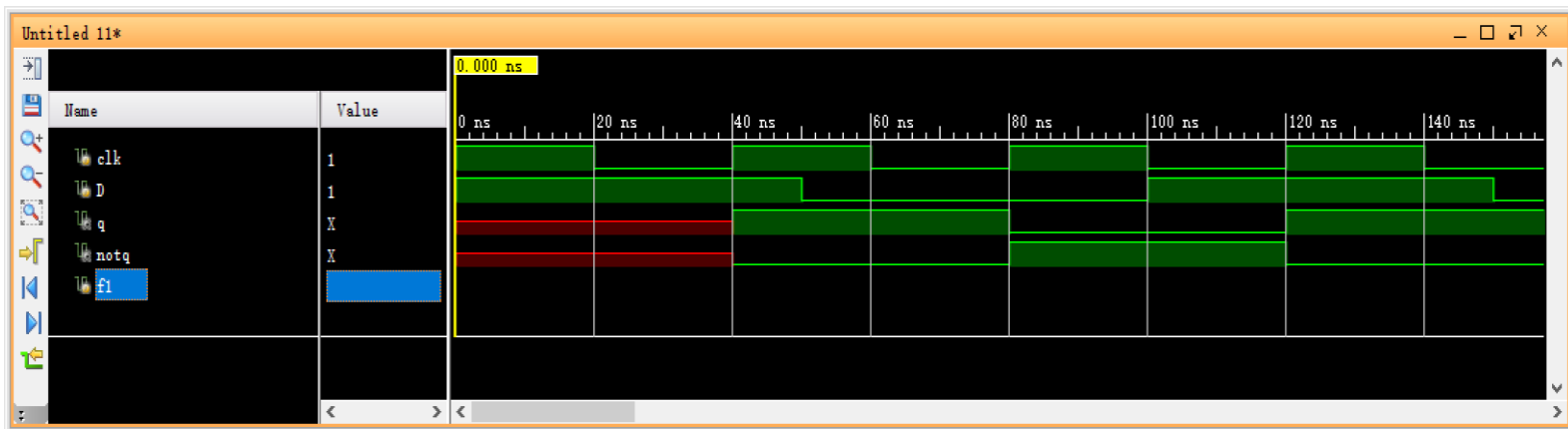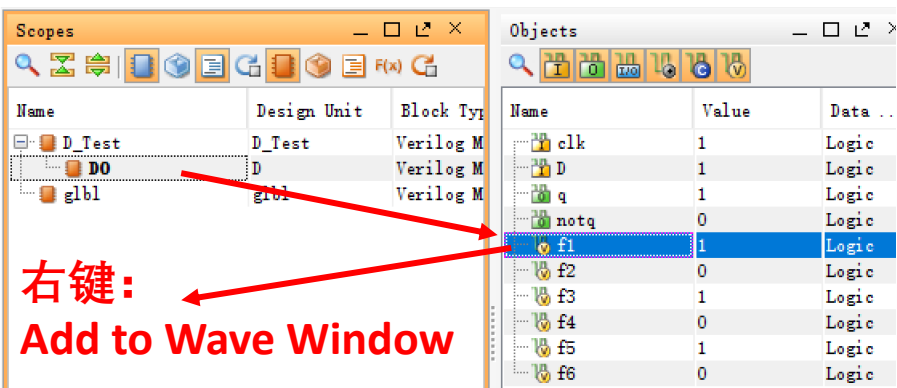

②

 

③

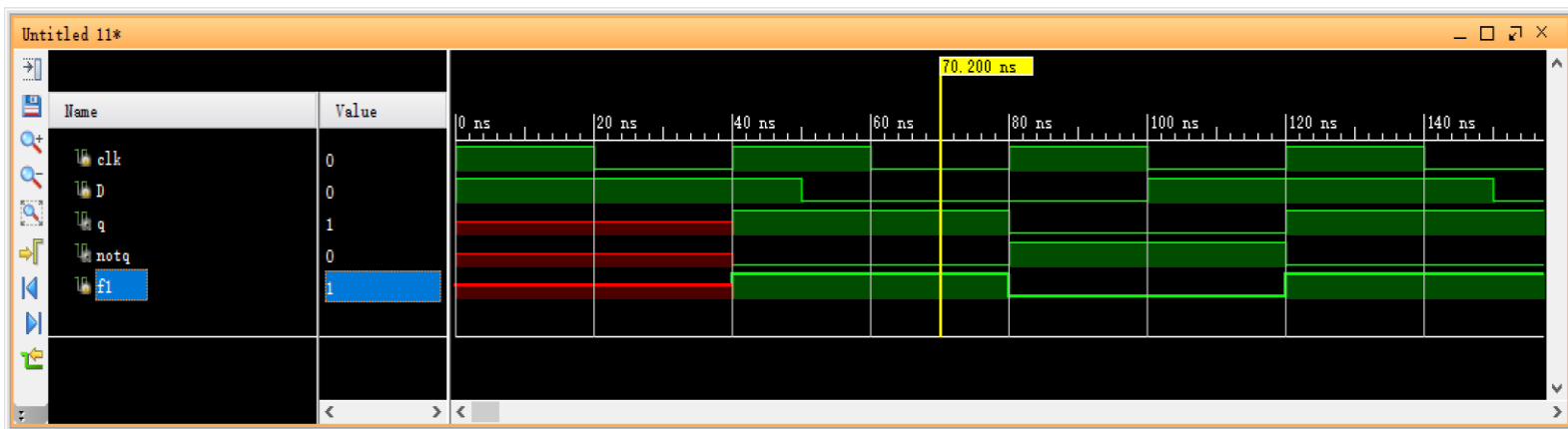 

Verilog 中的4种 循环语句

必须用在 **initial** 或 **always** 语句中

initial

begin

clock = 1'b0;

repeat (16)

#5 clock = ~ clock;

end

产生8个时钟周期,
每个周期是10个单位时间

initial

begin

clock = 1'b0;

forever

#10 clock = ~ clock;

end

周期=20个单位时间

integer count;

initial

begin

count = 0;

while (count < 64)

#5 count = count + 1;

end

initial

begin

for (i = 0; i < 8; i = i + 1)

begin

// procedural statements

end


end

D 触发器

```

1 module DFF( input logic clk,
2             input logic d,
3             output logic q );
4
5     always_ff @(posedge clk)
6         q <= d;
7 endmodule

```

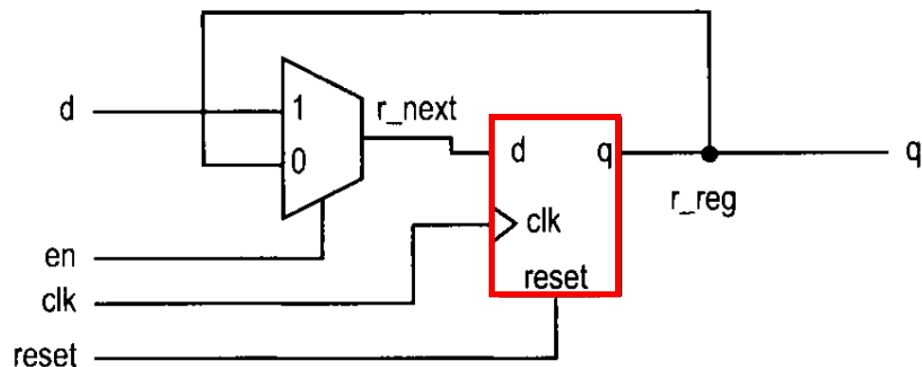

```

1 // DFF with asynchronous reset
2 module DFF_reset(
3     input logic clk, reset,
4     input logic d,
5     output logic q );
6
7     always_ff @(posedge clk, negedge reset)
8         if(reset) q <= 1'b0;
9         else      q <= d;
10 endmodule

```


```

1 // DFF with synchronous enable
2 module DFF_reset_enable(
3     input logic clk, reset, enable,
4     input logic D,
5     output logic Q );
6
7     always @(posedge clk, posedge reset)
8         if (reset)
9             Q <= 1'b0;
10        else if (enable)
11            Q <= D;
12        //无需else, 表示reset=0时, Q<=Q以前的值
13 endmodule

```


D触发器：有限状态机描述

```
1 module DFF_FSM(input logic clk, reset, en,  
2                 input logic d,  
3                 output logic q );  
4  
5     logic r_reg, r_next;  
6  
7     // next-state logic ①  
8     always @(*)  
9         if (en) r_next = d;  
10        else    r_next = r_reg;  
11  
12    // DFF ②  
13    always @(posedge clk , posedge reset)  
14        if (reset) r_reg <= 1'b0;  
15        else      r_reg <= r_next;  
16  
17    // output logic ③  
18    always @(*)  
19        q = r_reg;  
20 endmodule
```

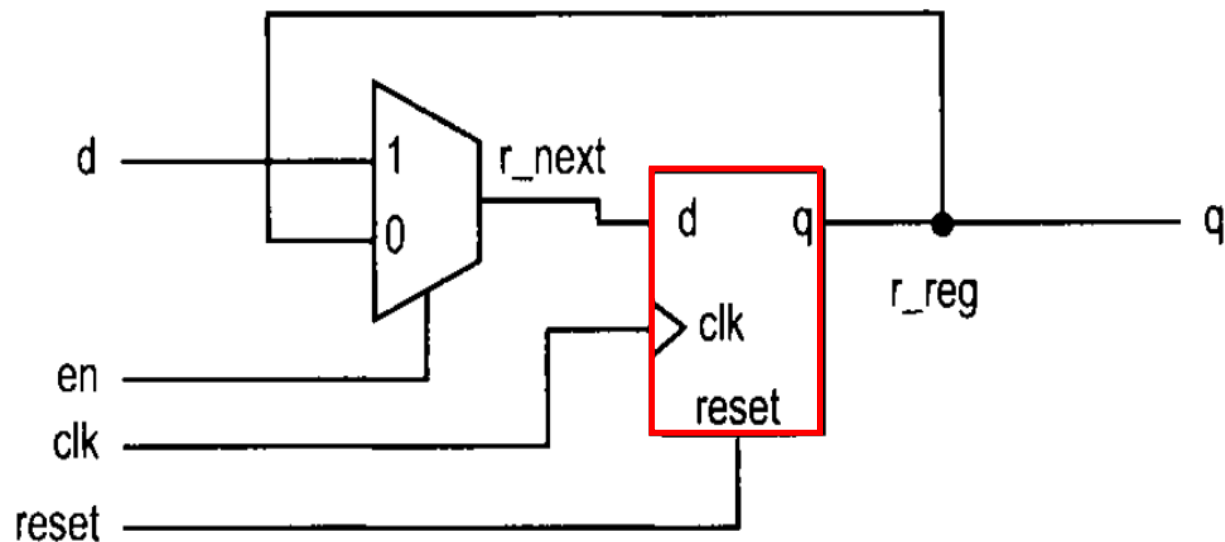


带有异步置位和清零端的正边沿触发 D 触发器

```

1  // 带有置位和清零端的正边沿触发 D 触发器
2  module D_cs(input logic clk, clr, set,
3              input logic D,
4              output logic q, notq );
5
6      assign notq = ~q;
7
8      always_ff @(posedge clk, posedge clr, posedge set)
9      // always @(posedge clk, posedge clr, posedge set)
10     if(set == 1)
11         q <= 1;
12     else if(clr == 1)
13         q <= 0;
14     else
15         q <= D;
16 endmodule

```

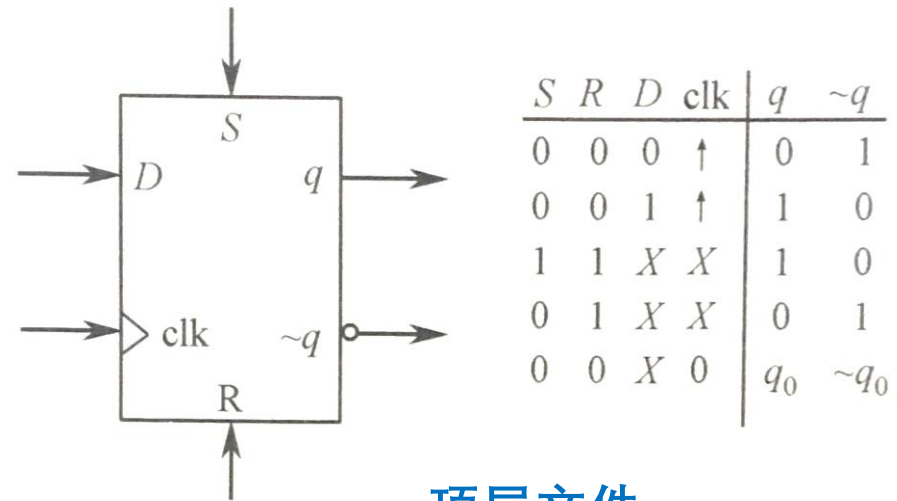


顶层文件

```

1  module D_cs2_Top(input logic CLK100MHZ,
2                  input logic [2:0] SW,
3                  output logic [1:0] LED);
4
5      D_cs2 D1(.clk(CLK100MHZ),
6              .D(SW[0]),
7              .clr(SW[1]),
8              .set(SW[2]),
9              .q(LED[0]),
10             .notq(LED[1]));
11 endmodule

```

Run Implementation 时报错

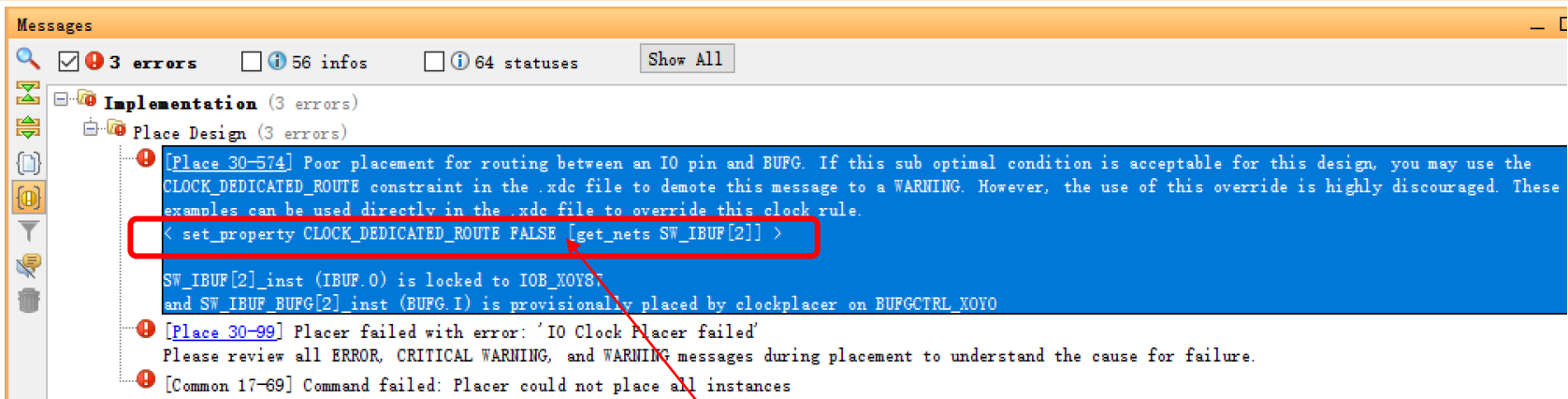

解决方案1:

直接将 `set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets SW_IBUF[2]]`




保存到约束文件中。

解决方案2:

① 打开综合的Schematic

② 在Tcl Console中输入 / 直接将之保存到约束文件中

  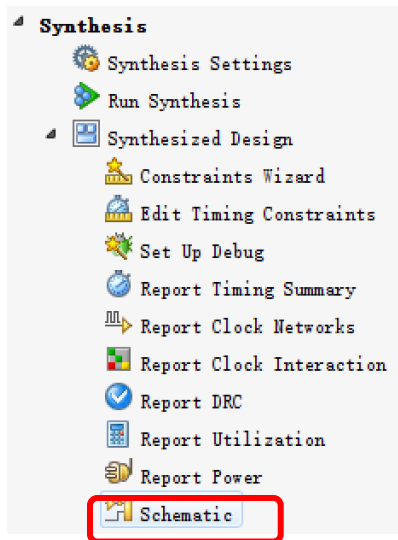
```
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets SW_IBUF[2]]
```



③ 再次Run Implementation, 保存上述输入到引脚约束文件中(保存在最后一行)

上边沿触发的 JK 触发器
 
```
1 module JK(input logic clk,  
2           input logic J, K,  
3           output logic Q, notQ );  
4  
5     assign notQ = ~Q;  
6  
7     always_ff @(posedge clk)  
8       // always @(posedge clk)  
9       case ({J, K})  
10        2'b00: Q <= Q;  
11        2'b01: Q <= 1'b0;  
12        2'b10: Q <= 1'b1;  
13        2'b11: Q <= ~Q;  
14      endcase  
15 endmodule
```




<i>J</i>	<i>K</i>	$Q(t + 1)$	
0	0	$Q(t)$	保持
0	1	0	置0
1	0	1	置1
1	1	$\bar{Q}(t)$	取反

带异步reset的上边沿触发的T触发器


```

1 // T触发器
2 module T(
3     input  logic clk, rst, T,
4     output logic Q );// reg Q
5
6     logic DT;    //wire DT;
7
8     assign DT = Q ^ T;
9
10    // 实例化 D触发器
11    DFF D1(clk, rst, DT, Q);
12 endmodule
13
14 module DFF(
15     input  logic clk, rst, D,
16     output logic Q );//reg Q
17
18     always_ff @(posedge clk, negedge rst)
19         if(~rst) Q <= 1'b0;
20         else    Q <= D;
21 endmodule

```

 

下降沿触发

 异步rst
放在敏感列表中

同步、异步参见教材P117 HDL例4.18

```

14 module DFF(
15     input  logic clk, rst, D,
16     output logic Q );//reg Q
17     always_ff @(posedge clk)
18         if(~rst) Q <= 1'b0;
19         else    Q <= D;
20 endmodule

```

同步rst,
与clk同步