


## 10. 时序电路设计





[xgsun@fudan.edu.cn](mailto:xgsun@fudan.edu.cn)

孙晓光

2024-11-3

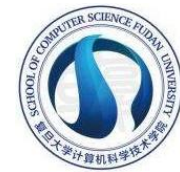

# 设计：输入序列中1的数目为奇数时，输出为1

  

**状态**可对输入序列进行记忆，也可对输入序列产生的结果进行记忆。


**关键：**弄清有多少信息需要记忆，从而确定需要多少个状态。

# 状态图的直接构图法

① 先假定一个初态

② 然后每加入一个输入，就可确定其次态

 该次态：可能就是现态本身，  
也可能是已有的另一个状态，  
还可能是新增状态。



③ 重复步骤②，直至每一个现态向其次态转换都被考虑，且不再增加新状态。

1


1 1 0 检测器

# 【例1】设计检测是否输入“110” (1)


## ① 确定输入变量、输出变量

输入变量:  $x$  (二进制序列 “000011 **110** 000”)

输出变量:  $Z$  (=1: 当连续输入“110”)


 


## ② 画出状态图

 


$x/Z$

# 【例1】设计检测是否输入“110” (2)

  

原始状态表

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$a / 0$	$b / 0$
$b$	$a / 0$	$c / 0$
$c$	$d / 1$	$c / 0$
$d$	$a / 0$	$b / 0$

 

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$a / 0$	$b / 0$
$b$	$a / 0$	$c / 0$
$c$	$a / 1$	$c / 0$


# 状态化简

- **状态化简**：在时序电路中，减少**触发器**数目的过程。
- **化简原则**：电路的输入、输出关系保持不变。
- **副作用**：可能会使电路中增加更多的组合逻辑。
- 当对状态进行**化简**时，使用**状态表**比**状态图**更方便。
- 当两个**状态等价**时，其中的一个状态可以被另一个代替，  
此时输入-输出关系不变。
- **两个状态等价的条件**：对所有可能的输入、输出都相同，  
且电路的次态**相同**或**等效**。

# 【例1】设计检测是否输入“110” (3)

## 二叉树搜索法

$x/Z$

 

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$b / 0$	$c / 0$
$b$	$d / 0$	$e / 0$
$c$	$f / 0$	$g / 0$
$d$	$d / 0$	$e / 0$
$e$	$f / 0$	$g / 0$
$f$	$d / 0$	$e / 0$
$g$	$n / 1$	$g / 0$




# 【例1】设计检测是否输入“110” (3)

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$b / 0$	$c / 0$
$b$	$d / 0$	$e / 0$
$c$	$f / 0$	$g / 0$
$d$	$d / 0$	$e / 0$
$e$	$f / 0$	$g / 0$
$f$	$d / 0$	$e / 0$
$g$	$n / 1$	$g / 0$

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$b / 0$	$c / 0$
$b$	$\mathbf{b} / 0$	$e / 0$
$c$	$\mathbf{b} / 0$	$g / 0$
$e$	$\mathbf{b} / 0$	$g / 0$
$g$	$n / \mathbf{1}$	$g / 0$


$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$b / 0$	$c / 0$
$b$	$b / 0$	$\mathbf{c} / 0$
$c$	$b / 0$	$g / 0$
$g$	$n / \mathbf{1}$	$g / 0$

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$\mathbf{a} / 0$	$c / 0$
$c$	$\mathbf{a} / 0$	$g / 0$
$g$	$\mathbf{a} / \mathbf{1}$	$g / 0$

 

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$\mathbf{a} / 0$	$b / 0$
$b$	$\mathbf{a} / 0$	$c / 0$
$c$	$\mathbf{a} / \mathbf{1}$	$c / 0$

# 【练习】检测串行输入8421BCD码的状态图

 

S	$S^* / Z$	
	x = 0	x = 1
a	b / 0	c / 0
b	d / 0	e / 0
c	f / 0	g / 0
d	h / 0	i / 0
e	j / 0	k / 0
f	l / 0	m / 0
g	n / 0	o / 0
h	a / 0	a / 0
i	a / 0	a / 1
j	a / 0	a / 1
k	a / 0	a / 1
l	a / 0	a / 0
m	a / 0	a / 1
n	a / 0	a / 1
o	a / 0	a / 1

S	$S^* / Z$	
	x = 0	x = 1
a	b / 0	c / 0
b	d / 0	e / 0
c	f / 0	g / 0
d	h / 0	i / 0
e	i / 0	i / 0
f	h / 0	i / 0
g	i / 0	i / 0
h	a / 0	a / 0
i	a / 0	a / 1

S	$S^* / Z$	
	x = 0	x = 1
a	b / 0	c / 0
b	d / 0	e / 0
c	d / 0	e / 0
d	h / 0	i / 0
e	i / 0	i / 0
h	a / 0	a / 0
i	a / 0	a / 1

非法数字: 1010、1011、1100

输出为 1。 1101、1110、1111

输入顺序: 先低后高

# 等效状态

**等效状态：** 对于**所有可能的**输入序列，分别从状态 $a$ 和状态 $b$ 出发，  
所得到的输出响应序列完全相同。

**等效状态具有传递性：** 若 $a$ 与 $b$ 等效， $b$ 与 $c$ 等效，则 $a$ 与 $c$ 等效。

- 判断方法：**
- 输出相同、次态**相同**
  - 输出相同、次态**交错**
  - 输出相同、次态**循环**

现态	次态 / 输出	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$b/0$	$c/1$
$b$	$b/0$	$d/1$
$c$	$d/0$	$a/0$
$d$	$c/0$	$b/0$

# 等效类

## 等效类

- 由若干个彼此等效的状态构成的集合。
- 一个状态也可以是等效类。
- 一个等效类中任意两个状态都是等效的。

**最大等效类：**不被任何别的等效类所包含的等效类。

**最大：**不是状态最多，而是独立性。

即使一个状态，只要它不被包含在别的等效类中，也是最大等效类。

2018年俄罗斯世界杯C小组循环赛

	法国	澳大利亚	丹麦	秘鲁
法国				
澳大利亚	1-2			
丹麦	0-0	1-1		
秘鲁	0-1	2-0	0-1	

# 对原始状态表进行化简


次态交错

<i>S</i>	<i>S</i> <sup>*</sup> / <i>Z</i>	
	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1
<i>a</i>	<i>c</i> / 0	<i>b</i> / 1
<i>b</i>	<i>f</i> / 0	<i>a</i> / 1
<i>c</i>	<i>f</i> / 0	<i>g</i> / 0
<i>d</i>	<i>d</i> / 1	<i>e</i> / 0
<i>e</i>	<i>c</i> / 0	<i>e</i> / 1
<i>f</i>	<i>c</i> / 0	<i>g</i> / 0
<i>g</i>	<i>c</i> / 1	<i>d</i> / 0

<i>S</i>	<i>S</i> <sup>*</sup> / <i>Z</i>	
	<i>x</i> = 0	<i>x</i> = 1
<i>a</i>	<i>c</i> / 0	<i>a</i> / 1
<i>c</i>	<i>c</i> / 0	<i>g</i> / 0
<i>d</i>	<i>d</i> / 1	<i>a</i> / 0
<i>g</i>	<i>c</i> / 1	<i>d</i> / 0

隐含表

<i>b</i>	<i>cf</i>					
<i>c</i>	×	×				
<i>d</i>	×	×	×			
<i>e</i>	<i>be</i>	<i>cf</i> <i>ae</i>	×	×		
<i>f</i>	×	×	✓	×	×	
<i>g</i>	×	×	×	<i>cd</i> <i>de</i>	×	×
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>

 

<i>b</i>	✓					
<i>c</i>	×	×				
<i>d</i>	×	×	×			
<i>e</i>	✓	✓	×	×		
<i>f</i>	×	×	✓	×	×	
<i>g</i>	×	×	×	×	×	×
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>

最大等效对:

{*c*, *f*}    {*a*, *b*, *e*}    {*d*}    {*g*}

# 【例1】设计检测是否输入“110” (4)

$S$	$S^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$a / 0$	$b / 0$
$b$	$a / 0$	$c / 0$
$c$	$a / 1$	$c / 0$



$Q_1 Q_0$	$Q_1^* Q_0^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
0 0	00 / 0	10 / 0
1 0	00 / 0	11 / 0
1 1	00 / 1	11 / 0

如果电路有  $m$  个状态，就需要  $n$  位二进制， $2^n \geq m$

**状态编码**：要利于函数的化简

- 原则**
- ① 次态相同，现态相邻
  - ② 同一现态，次态相邻
  - ③ 输出相同，现态相邻

由原则①：  $a$  和  $b$ ，  $b$  和  $c$  相邻

由原则②：  $a$  和  $b$ ，  $a$  和  $c$  相邻


由原则③：  $a$  和  $b$  相邻

$$\text{编码方案数} = \frac{2^n!}{(2^n - m)!}$$

$m$ ：状态数

$n$ ：二进制位数

当  $m = 3, n = 2$ ，有24种方案

 

**不完全确定同步时序逻辑电路**

# 【例1】设计检测是否输入“110” (5)

$Q_1 Q_0$	$Q_1^* Q_0^* / Z$	
	$x = 0$	$x = 1$
0 0	00 / 0	10 / 0
1 0	00 / 0	11 / 0
1 1	00 / 1	11 / 0
0 1	$dd / d$	$dd / d$

没有用的码字可认为是任意态，有助于简化电路。

$x$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Z$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0
0	0	1	$d$	$d$	$d$
1	0	1	$d$	$d$	$d$

选D触发器

$$Q_1^* = D_1 = x$$

$$Q_0^* = D_0 = xQ_1$$

$$Z = \bar{x}Q_0$$

$Q_1^*$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$x$				
0		$d$		
1	1	$d$	1	1

$Q_0^*$


$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$x$				
0		$d$		
1		$d$	1	1

$Z$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
$x$				
0		$d$	1	
1		$d$		

# 【例1】设计检测是否输入“110” (6)

$x$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Z$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0
0	0	1	$d$	$d$	$d$
1	0	1	$d$	$d$	$d$

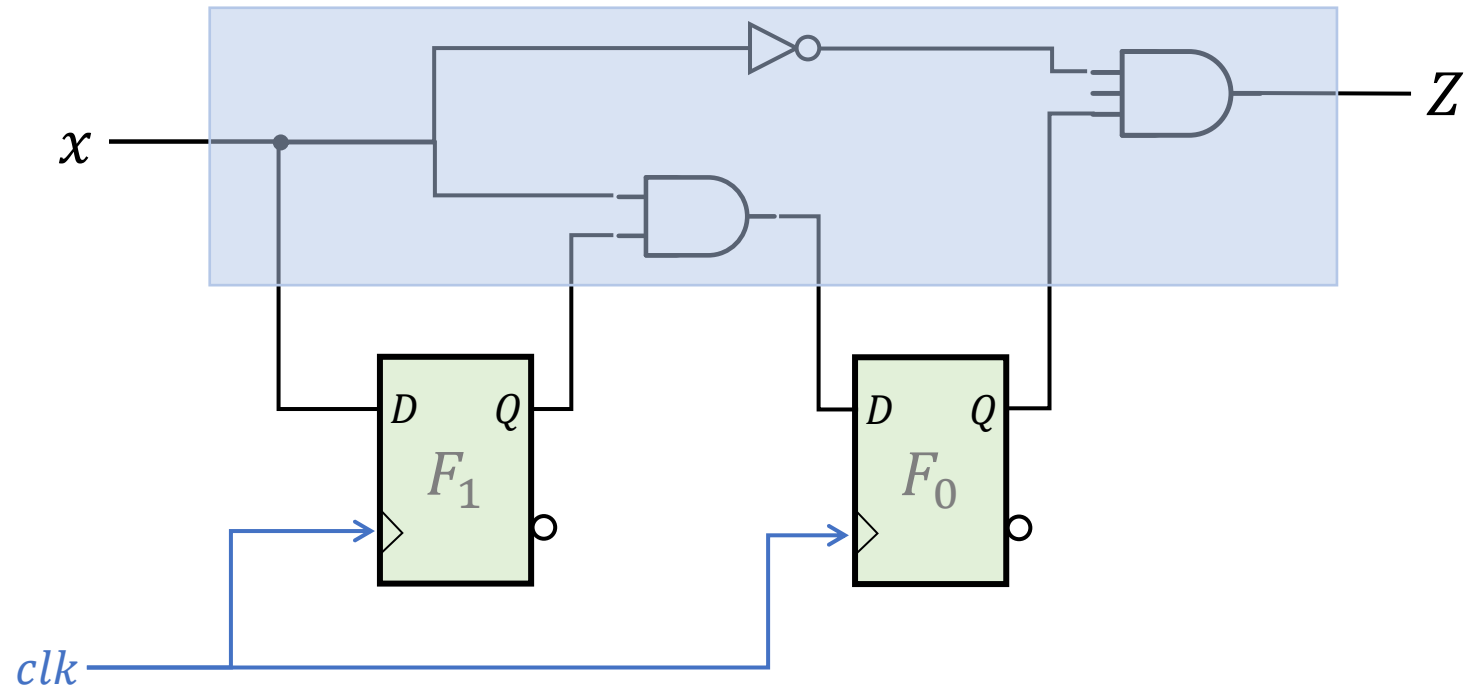


$$Q_1^* = D_1 = x$$

$$Q_0^* = D_0 = xQ_1$$

$$Z = \bar{x}Q_0$$



# 【例1】设计检测是否输入“110” (7)

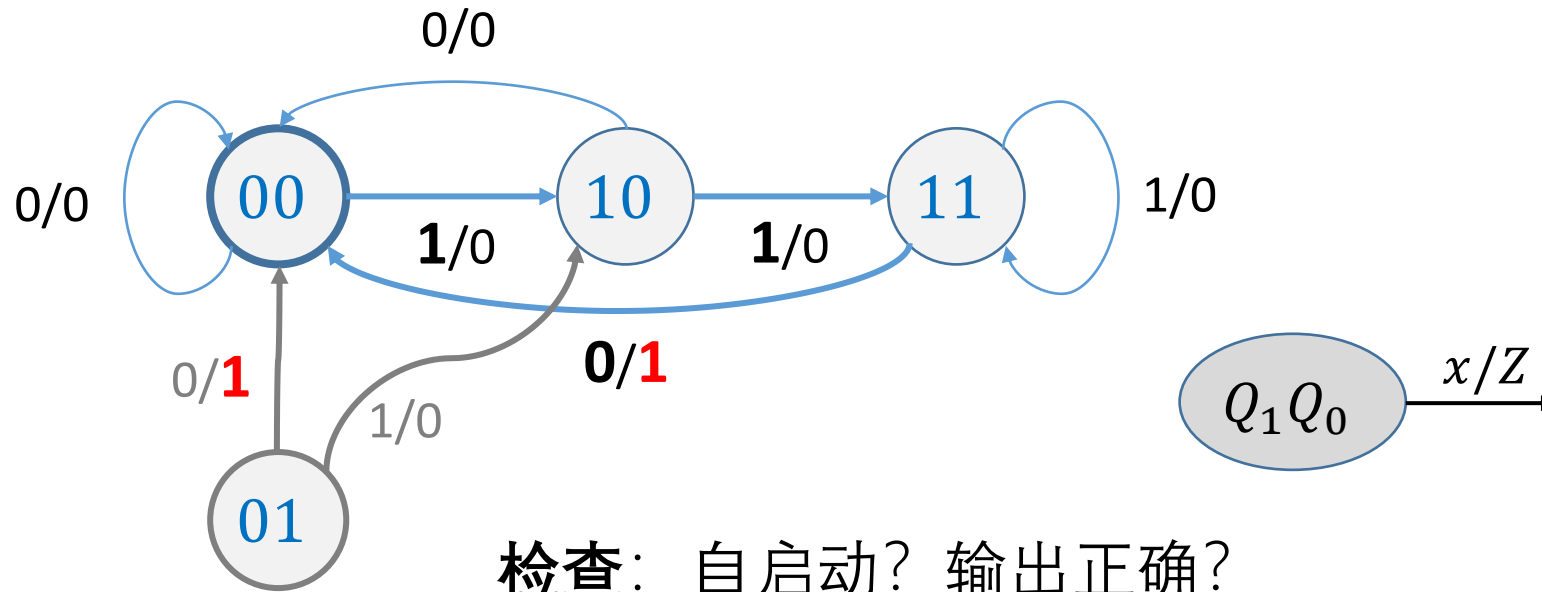

$$Z = \bar{x}Q_0 \longrightarrow Z = \bar{x}Q_0Q_1$$

		$Q_1Q_0$			
		00	01	11	10
$x$	0		$d$	<b>1</b>	
	1		$d$		

$x$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Z$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0
0	0	1	$d$ 0	$d$ 0	$d$ <b>1</b>
1	0	1	$d$ <b>1</b>	$d$ 0	$d$ 0

# 【例1】设计检测是否输入“110” (8)

## 公式法

## 卡诺图法

$x$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Z$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0

$$Q_1^* = x$$

$$= x(\bar{Q}_1 + Q_1)$$

$$= x\bar{Q}_1 + xQ_1$$

$$J_1 = x, \quad K_1 = \bar{x}$$

$$Q_0^* = xQ_1$$

$$= xQ_1\bar{Q}_0 + xQ_1Q_0$$

$$J_0 = xQ_1, \quad K_0 = \overline{xQ_1}$$

$Q_1^*$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
0				
1	1	1	1	1

$$Q_1^* = x\bar{Q}_1 + xQ_1$$

$Q_0^*$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
0				
1			1	1

$$Q_0^* = xQ_1\bar{Q}_0 + xQ_1Q_0$$

选JK触发器

$$Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

# 【例1】设计检测是否输入“110” (9)

$x$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Z$	$J_1$	$K_1$	$J_0$	$K_0$
0	0	0	0	0	0	0	$d$	0	$d$
0	1	0	0	0	0	$d$	1	0	$d$
0	1	1	0	0	1	$d$	1	$d$	1
1	0	0	1	0	0	1	$d$	0	$d$
1	1	0	1	1	0	$d$	0	1	$d$
1	1	1	1	1	0	$d$	0	$d$	0
0	0	1	0	0	0	0	$d$	$d$	1
1	0	1	1	0	0	1	$d$	$d$	1

激励表

$Q$	$Q^*$	$J$	$K$
0	0	0	$d$
0	1	1	$d$
1	0	$d$	1
1	1	$d$	0

$Q$	$Q^*$	$J$	$K$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

状态表法

		$J_1$			
		$Q_1 Q_0$			
$x$		00	01	11	10
0				$d$	$d$
1		1	1	$d$	$d$

$J_1 = x$

		$K_1$			
		$Q_1 Q_0$			
$x$		00	01	11	10
0		$d$	$d$	1	1
1		$d$	$d$		

$K_1 = \bar{x}$

		$J_0$			
		$Q_1 Q_0$			
$x$		00	01	11	10
0			$d$	$d$	
1			$d$	$d$	1

$J_0 = xQ_1$

		$K_0$			
		$Q_1 Q_0$			
$x$		00	01	11	10
0		$d$	1	1	$d$
1		$d$	1		$d$


$K_0 = \overline{xQ_1}$

# 【例1】设计检测是否输入“110” (10)

$$J_1 = x, \quad K_1 = \bar{x}$$

$$J_0 = x Q_1, \quad K_0 = \overline{x Q_1}$$

$$Z = \bar{x} Q_0$$

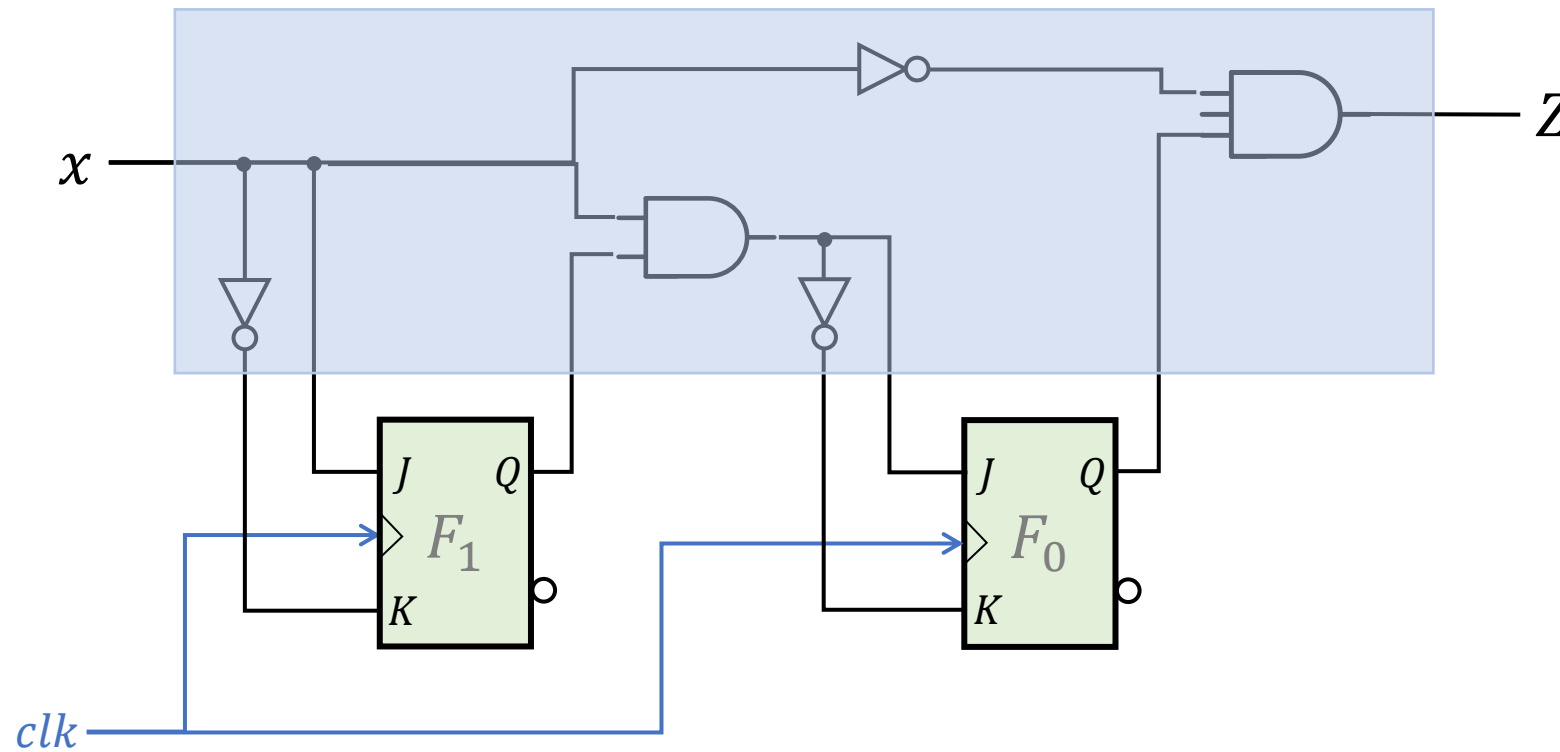

# 【例1】设计检测是否输入“110” (11)

$x$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$Z$	$T_1$	$T_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1	1

选  $T$  触发器

激励表

$Q$	$Q^*$	$T$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

		$Q_1^*$			
$x$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0					
1		1	1	1	1

$$Q^* = T\bar{Q} + \bar{T}Q$$

$$Q_1^* = x\bar{Q}_1 + xQ_1$$

$$Q_0^* = xQ_1$$

		$T_1$			
$x$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0				1	1
1		1	1		

		$T_0$			
$x$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0			1	1	
1			1		1

$$Z = \bar{x}Q_0$$

$$T_1 = x\bar{Q}_1 + \bar{x}Q_1$$

$$T_0 = \bar{Q}_1Q_0 + \bar{x}Q_0 + xQ_1\bar{Q}_0$$

# 同步时序逻辑电路**设计步骤**

**设计：**画出实现给定逻辑功能的电路图。



- ① 分析**电路类型**(组合？时序？同步？异步？)
- ② 确定**输入变量、输出变量**
- ③ 根据设计要求建立**原始状态表**
- ④ 如有必要**化简原始状态表**
- ⑤ **状态编码** 每个状态用一个符号代表，**状态图、状态(转换)表**  
进而用一个二进制来表示。
- ⑥ 选择触发器，建立**激励方程、输出方程**  
  
一旦触发器类型和数目确定后，就从**时序电路**问题转化成了**组合电路**问题。
- ⑦ 画出**电路图**，检测**自启动、输出逻辑**是否正确？

2

流水灯

# 【例2】流水灯电路设计

	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_3^*$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$L_{15}$	$L_{14}$	...	$L_1$	$L_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	...	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	...	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	...	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	...	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	...	1	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	...	1	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	...	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	...	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
9	1	0	0	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d
10	1	0	1	0	d	d	d	d	d	d	...	d	d
11	1	0	1	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d
12	1	1	0	0	d	d	d	d	d	d	...	d	d
13	1	1	0	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d
14	1	1	1	0	d	d	d	d	d	d	...	d	d
15	1	1	1	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d

  



# 【例2】流水灯电路设计-2

$$Q_3^* Q_2^* Q_1^* Q_0^*$$

	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_3^*$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$L_{15}$	$L_{14}$	...	$L_1$	$L_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	...	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	...	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	...	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	...	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	...	1	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	...	1	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	...	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	...	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
9	1	0	0	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d
10	1	0	1	0	d	d	d	d	d	d	...	d	d
11	1	0	1	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d
12	1	1	0	0	d	d	d	d	d	d	...	d	d
13	1	1	0	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d
14	1	1	1	0	d	d	d	d	d	d	...	d	d
15	1	1	1	1	d	d	d	d	d	d	...	d	d

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$					
		00	01	11	10
00		0001	0010	0100	0011
01		0101	0110	1000	0111
11		dddd	dddd	dddd	dddd
10		0000	dddd	dddd	dddd

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$					
		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	1	0
11		d	d	d	d
10		0	d	d	d

$$Q_3^*$$

$$Q_3^* = Q_2 Q_1 Q_0$$

$$D_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

# 【例2】流水灯电路设计-3

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_3Q_2$	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	$d$	$d$	$d$	$d$
	10	0	$d$	$d$	$d$

$Q_3^*$

$$Q_3^* = Q_2Q_1Q_0 = D_3$$

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_3Q_2$	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	$d$	$d$	$d$	$d$
	10	0	$d$	$d$	$d$

$Q_1^*$

$$Q_1^* = \bar{Q}_1Q_0 + Q_1\bar{Q}_0 = D_1$$

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_3Q_2$	00	0	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	$d$	$d$	$d$	$d$
	10	0	$d$	$d$	$d$

$Q_2^*$

$$Q_2^* = Q_2\bar{Q}_1 + Q_2\bar{Q}_0 + \bar{Q}_2Q_1Q_0 = D_2$$

$Q_1Q_0$		00	01	11	10
$Q_3Q_2$	00	1	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	$d$	$d$	$d$	$d$
	10	0	$d$	$d$	$d$

$Q_0^*$

$$Q_0^* = \bar{Q}_3\bar{Q}_0 = D_0$$

# 【例2】流水灯电路设计-4

$Q_3^*$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
$Q_3Q_2$ 00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	d	0	0

$Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^*$


$Q_1Q_0$	00	01	11	10
$Q_3Q_2$ 00	0001	0010	0100	0011
01	0101	0110	1000	0111
11	0100	0110	1000	0110
10	0000	0010	0100	0010

$Q_2^*$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
$Q_3Q_2$ 00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	1	0

$Q_1^*$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
$Q_3Q_2$ 00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

 

$Q_0^*$

$Q_1Q_0$	00	01	11	10
$Q_3Q_2$ 00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

# 【例2】流水灯电路设计-5

	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_3^*$	$Q_2^*$	$Q_1^*$	$Q_0^*$	$L_{15}$	$L_{14}$	...	$L_1$	$L_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	...	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	...	1	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	...	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	...	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	...	1	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	...	1	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	...	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	...	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0
9	1	0	0	1	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$
10	1	0	1	0	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$
11	1	0	1	1	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$
12	1	1	0	0	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$
13	1	1	0	1	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$
14	1	1	1	0	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$
15	1	1	1	1	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	$d$	...	$d$	$d$

		$Q_1Q_0$			
		00	01	11	10
$Q_3Q_2$	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	$d$	$d$	$d$	$d$
	10	0	$d$	$d$	$d$

$L_{15}$

$$L_{15} = \bar{Q}_3$$

$$L_{14} = \dots\dots$$

.....


$$L_0 = \dots\dots$$

3

交通灯

 
# 十字路口交通灯，画出状态图

红灯显示  $T_1 = 25\text{s}$ , 绿灯显示  $T_1 = 25\text{s}$ , 黄灯显示  $T_2 = 4\text{s}$




# 交通红绿灯

状态	东西	南北	延迟d(秒)
S0	红	绿	5
S1	红	黄	1
S2	红	红	1
S3	绿	红	5
S4	黄	红	1
S5	红	红	1

 

## Moore状态机

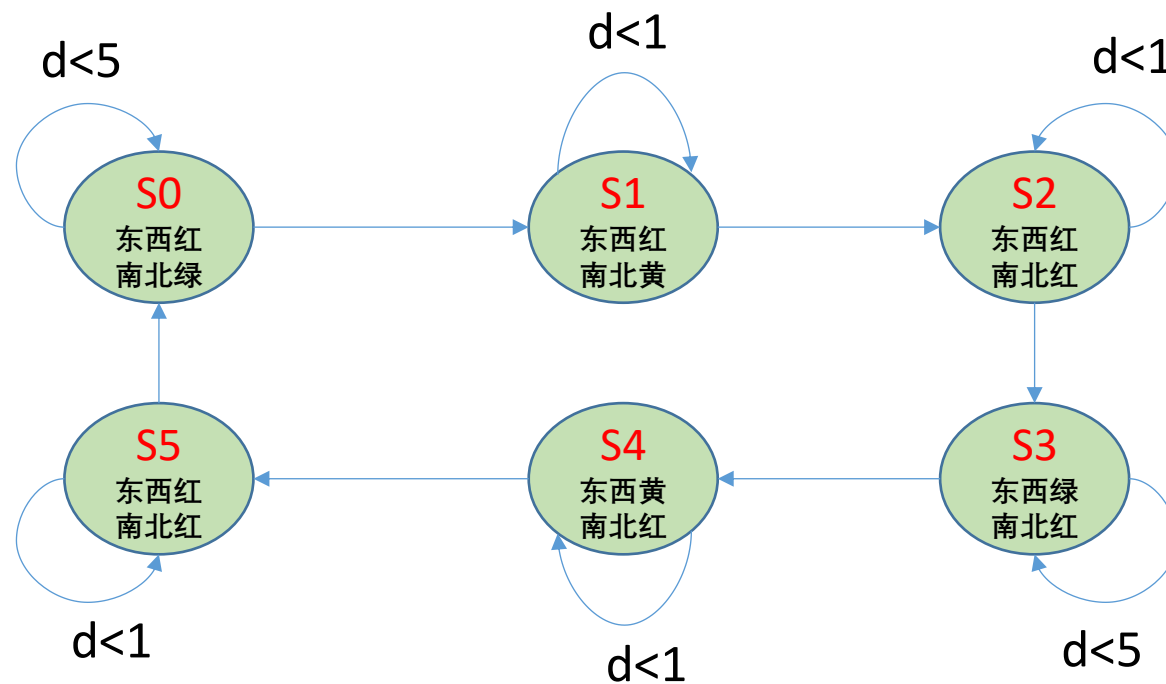

```




1 module Traffic_Top(
2     input logic CLK100MHZ,
3     input logic BTNC,
4     output logic [5:0]LED );
5
6     logic clk3Hz;
7
8     clkdiv U1(.clk(CLK100MHZ), .clr(BTNC), .clk3(clk3Hz));
9     Traffic U2(.clk3(clk3Hz), .clr(BTNC), .lights(LED));
10 endmodule
  
```

1	// 十字路口交通灯:	15	always_ff @(posedge clk3, posedge clr)
2	module Traffic(	16	begin
3	input logic clk3, //3Hz时钟	17	if(clr==1) begin state<=S0; count<=0; end
4	inout logic clr,	18	else
5	output logic [5:0] lights );	19	case(state)
6	// 定义变量	20	S0: if(count<Sec5) begin state<=S0; count<=count+1; end
7	logic [2:0] state; //reg, 状态	21	else begin state<=S1; count<=0; end
8	logic [3:0] count; //reg, 延迟计数	22	S1: if(count<Sec1) begin state<=S1; count<=count+1; end
9	// 定义常量	23	else begin state<=S2; count<=0; end
10	parameter S0=3'b000, S1=3'b001, S2=3'b010,	24	S2: if(count<Sec1) begin state<=S2; count<=count+1; end
11	S3=3'b011, S4=3'b100, S5=3'b101;	25	else begin state<=S3; count<=0; end
12	parameter Sec1=4'b0010, //1秒用3个时钟得到	26	S3: if(count<Sec5) begin state<=S3; count<=count+1; end
13	Sec5=4'b1110; //5秒用15个时钟得到	27	else begin state<=S4; count<=0; end
35	// 输出逻辑	28	S4: if(count<Sec1) begin state<=S4; count<=count+1; end
36	always_comb //控制不同状态下的红绿灯	29	else begin state<=S5; count<=0; end
37	begin // 东-西 南-北	30	S5: if(count<Sec1) begin state<=S5; count<=count+1; end
38	case(state) //红黄绿红黄绿	31	else begin state<=S0; count<=0; end
39	S0: lights = 6'b1_0_0_0_0_1;	32	default begin state<=S0; count<=0; end
40	S1: lights = 6'b1_0_0_0_1_0;	33	endcase
41	S2: lights = 6'b1_0_0_1_0_0;	34	end
42	S3: lights = 6'b0_0_1_1_0_0;		
43	S4: lights = 6'b0_1_0_1_0_0;		
44	S5: lights = 6'b1_0_0_1_0_0;		
45	default lights = 6'b1_0_0_0_0_1;		
46	endcase		
47	end		
48	endmodule		

状态	东西	南北	延迟(s)
S0	红	绿	5
S1	红	黄	1
S2	红	红	1
S3	绿	红	5
S4	黄	红	1
S5	红	红	32/47 1




# 【例3】交通灯控制器 (P70)

 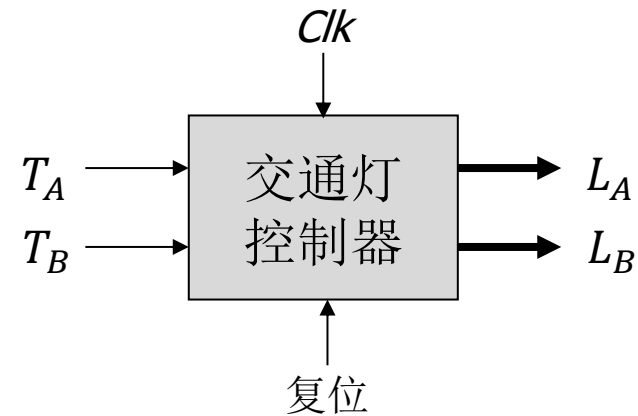 

- $T_A, T_B$  : **T**raffic sensors  
TRUE when 有学生出现  
FALSE when 没有学生
- $L_A, L_B$  : **L**ights (5秒时钟)

# 【例3】交通灯控制器 (P70)-2

 

状态	编码
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11


现状态 $S$	输入 $T_A \quad T_B$		次状态 $S^*$
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

$S_1$	$S_0$	$T_A$	$T_B$	$S_1^*$	$S_0^*$
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

$$S_1^* = \bar{S}_1 S_0 + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B + S_1 \bar{S}_0 T_B = S_0 \oplus S_1$$

$$S_0^* = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

# 【例3】交通灯控制器 (P70)-3

 

输出	编码
green	00
yellow	01
red	10

现态		输出			
$S_1$	$S_0$	$L_{A1}$	$L_{A0}$	$L_{B1}$	$L_{B0}$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1

$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$


$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$


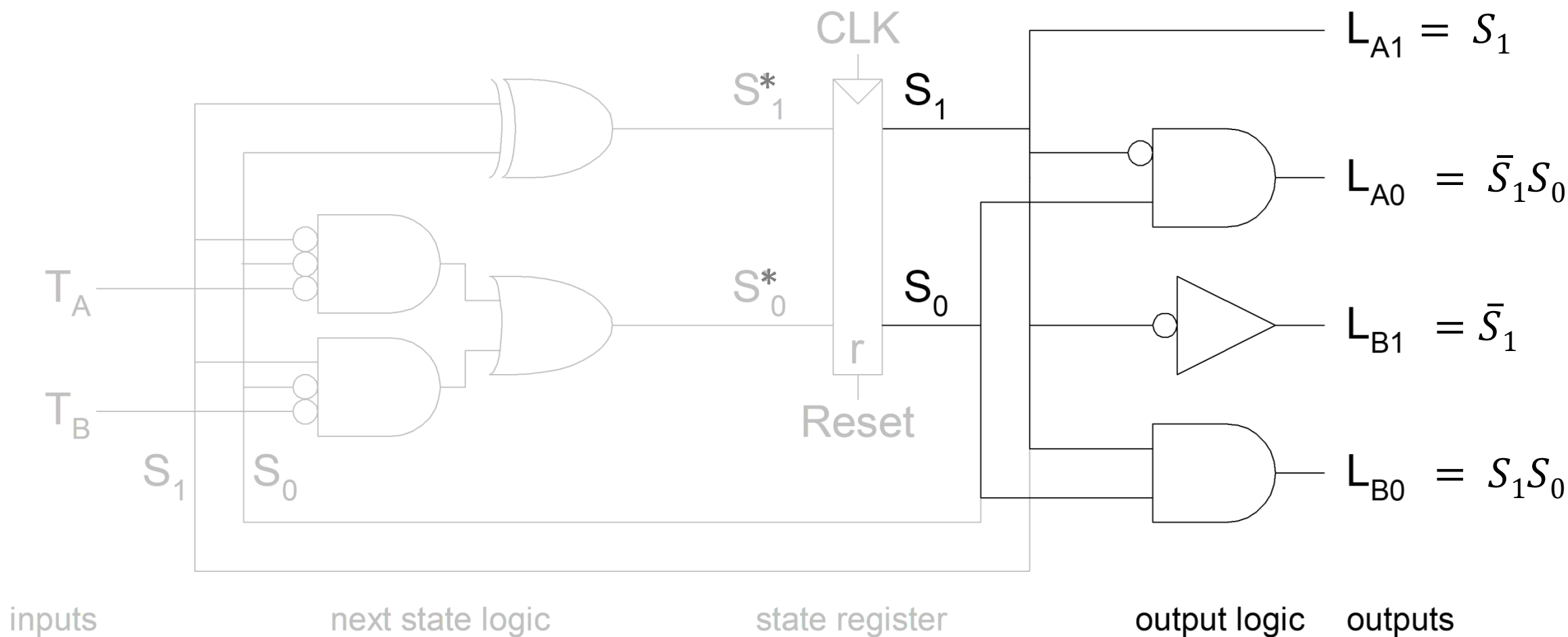
# 【例3】交通灯控制器 (P70)-4

$$S_1^* = S_0 \oplus S_1$$

$$S_0^* = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$



# 【例3】交通灯控制器 (P70)-5

  

$$S^*_1 = S_0 \oplus S_1$$

$$S^*_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$





$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$





$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$

# 【例3】交通灯控制器：状态机的分解 (P79)

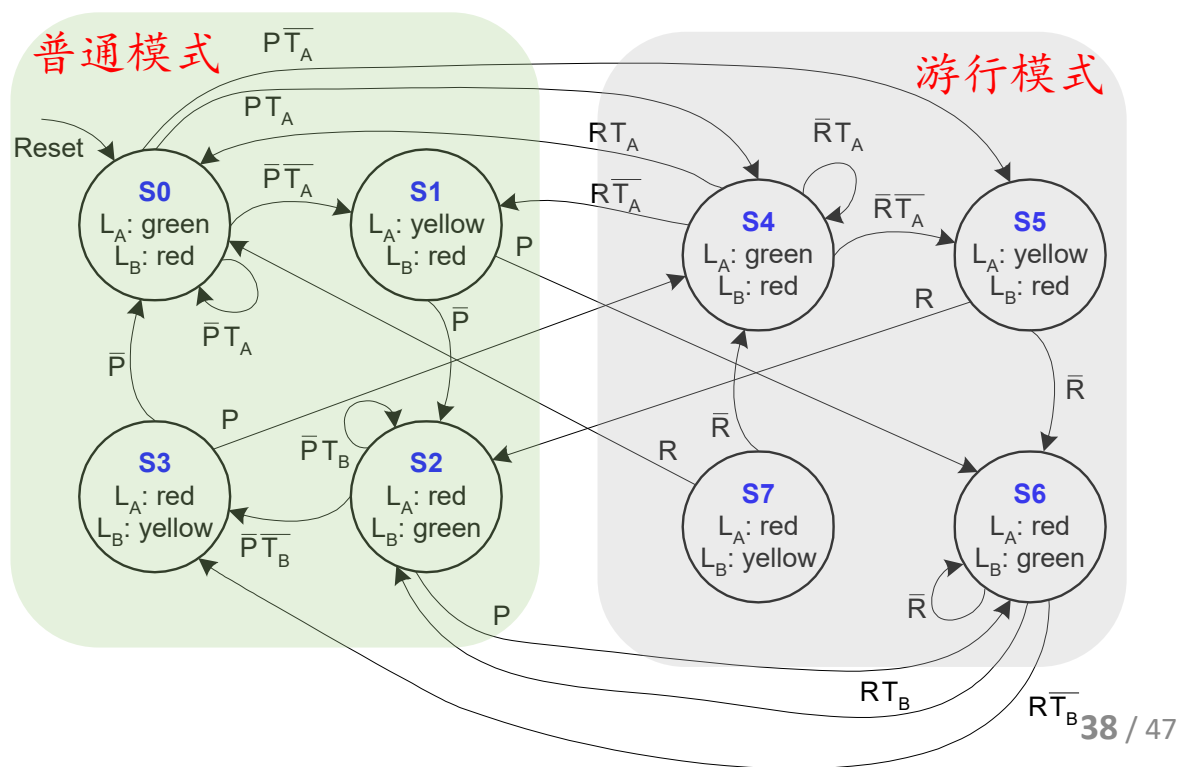 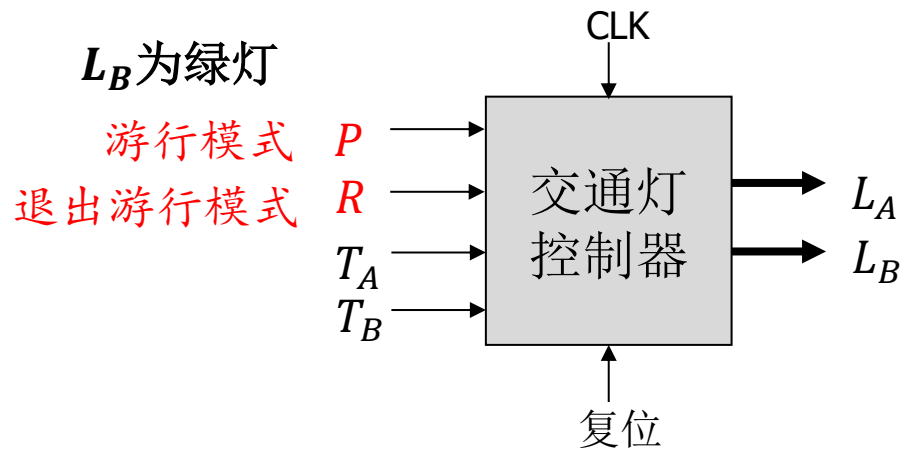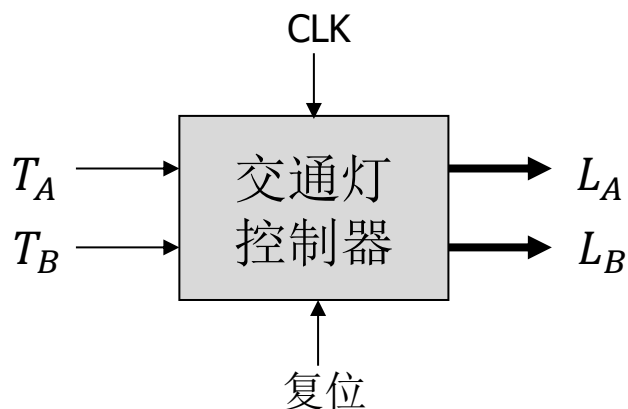

# 【例3】交通灯控制器：状态机的分解 (P79)

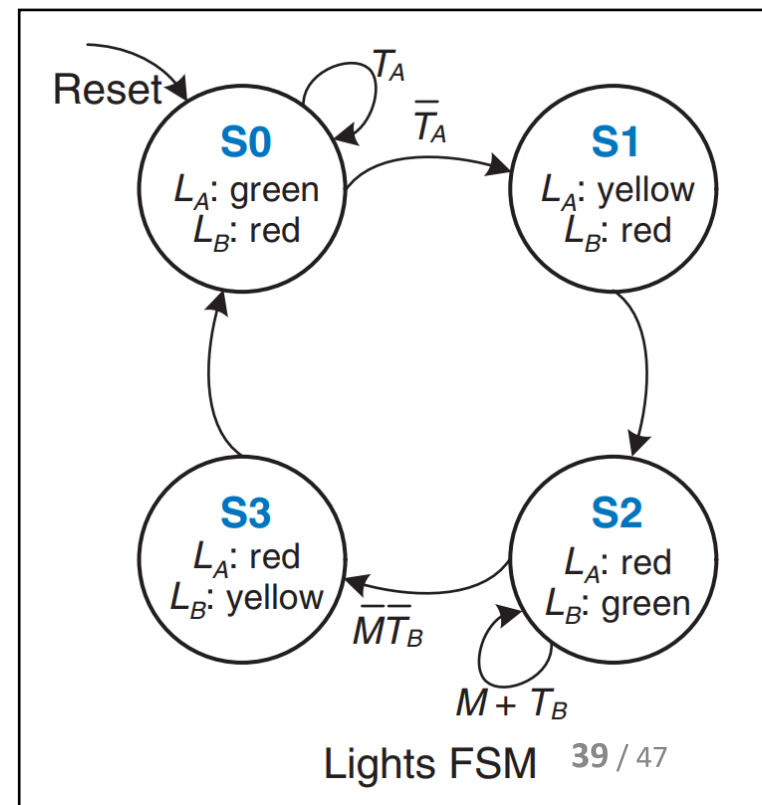 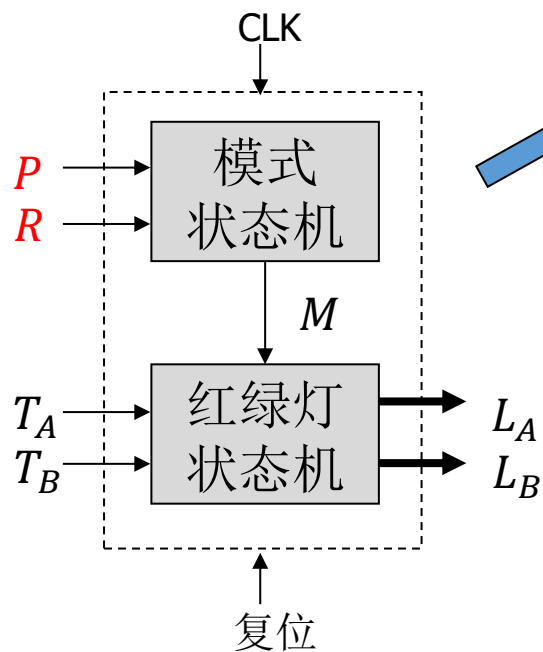 


# 农场-高速公路 交通红绿灯\*
 
## 繁忙的**高速路**与较少使用的**农场路**相交




- 只要农场路上的探测器没有发现车辆，高速公路上的交通灯就应该保持为绿灯。
- 只要有车辆在**农场路**上等待穿越十字路口，探测器就发出**信号C**。  
高速公路上的交通灯就由**绿→黄→红**，同时农场路上的交通灯变绿。
- 只要在农场路上探测到车辆，就保持一段**时间(TL)**为绿灯。
- 若农场路上没有车辆，或绿灯超过限定时间，农场路上的交通灯由**绿→黄→红**，同时高速公路上的交通灯变回到**绿灯**。
- 高速公路上的**绿灯**应保持一段**时间(TL)**。
- **黄灯的保持时间为TS**。





# 农场-高速公路 交通红绿灯\*

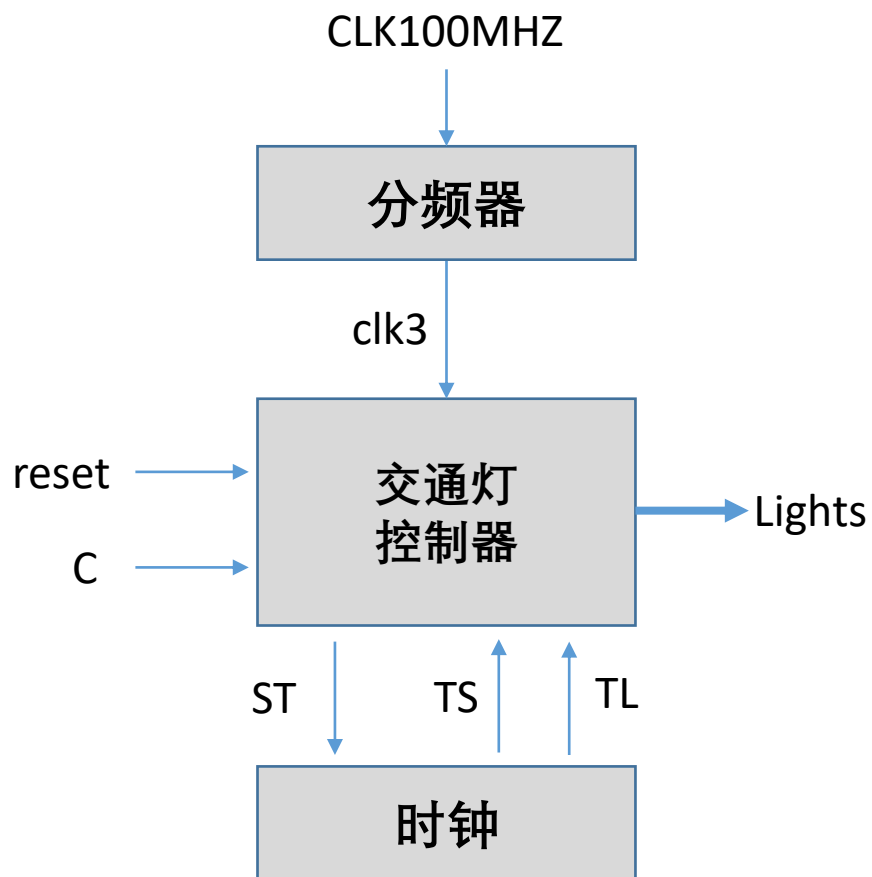

C: 在农场路的两个方向上探测到车辆

ST: **复位**定时器, 开始对长、短时间间隔进行计时

TS: 相对短的时间已到

TL: 相对长的时间已到

```
1 module TrafficFarm_Top(  
2     input logic CLK100MHZ,  
3     input logic BTNL,  
4     input logic BTNR,  
5     input logic [0:0] SW,  
6     output logic [5:0] LED );  
7  
8     logic TS, TL, ST;  
9     logic clr    = BTNL;  
10    logic reset  = BTNR;  
11    logic findCar= SW[0];  
12    logic clk3Hz;
```

```
13  
14    clkdiv U1(.clk(CLK100MHZ), .clr(clr), .clk3(clk3Hz));  
15    Timer T1(.clk(clk3Hz), .ST(ST), .TS(TS), .TL(TL));  
16    TrafficFarm T2(.clk(clk3Hz),  
17                    .reset(reset),  
18                    .C(findCar),  
19                    .TS(TS),  
20                    .TL(TL),  
21                    .Lights(LED),  
22                    .ST(ST));  
23 endmodule
```

```
2 module Timer(  
3     input logic clk,  
4     input logic ST, // reset  
5     output logic TS, TL);  
6  
7     integer value;  
8  
9     always_ff @(posedge clk, posedge ST)  
10         if(ST == 1) value <= 0; //async reset  
11         else if(value<19) value <= value + 1;  
12         else value <= 19;  
13  
14     assign TS = (value>= 4); //5 cycles after reset  
15     assign TL = (value>=19); //20 cycles after reset  
16 endmodule
```

# 农场-高速公路\*

```


1 // 交通灯控制: 高速公路-农场路
2 module TrafficFarm(
3     input logic clk,
4     input logic reset,
5     input logic C,    //探测农场路上是否有车辆
6     input logic TS,   //相对短的时间已到(高速公路绿灯的最短时间)
7     input logic TL,   //相对长的时间已到(农场路上绿灯的最长时间)
8     output logic [5:0] Lights,
9     output logic ST ); //复位定时器
10 //                                高-速 农-场
11 // 状态常量                      红黄绿红黄绿
12 parameter HighwayGreen = 6'b0_0_1_1_0_0;
13 parameter HighwayYellow = 6'b0_1_0_1_0_0;
14 parameter FarmroadGreen = 6'b1_0_0_0_0_1;
15 parameter FarmroadYellow = 6'b1_0_0_0_1_0;
16
17 logic [5:0] state;
18 // 初始化
19 initial
20 begin ST = 0; state = HighwayGreen; end

```

```

22 // 状态转换 + 输出ST
23 always_ff @(posedge clk)
24 begin // 同步reset
25     if(reset) begin ST<=1; state<=HighwayGreen; end
26     else begin ST<=0;
27         case(state)
28             HighwayGreen : if(TL & C) begin ST<=1; state<=HighwayYellow; end
29             HighwayYellow : if(TS)      begin ST<=1; state<=FarmroadGreen; end
30             FarmroadGreen : if(TL | ~C) begin ST<=1; state<=FarmroadYellow; end
31             FarmroadYellow: if(TS)      begin ST<=1; state<=HighwayGreen; end
32         endcase end
33     end
34
35 // 输出逻辑
36 assign Lights = state;
37 endmodule


```

 



4

呼 吸 灯

# 呼吸灯?

 

  
```
1  module blinkLED(  
2      input logic CLK100MHZ,  
3      output logic [1:0] LED  );  
4  
5      logic [30:0] blinkCount;  
6  
7      always @(posedge CLK100MHZ)  
8          blinkCount <= blinkCount + 1;  
9  
10     assign LED[0] = blinkCount[25]; //Slow  
11     assign LED[1] = blinkCount[24]; //Fast  
12 endmodule
```





# 脉冲宽度调制 **PWM** (Pulse-Width Modulation)

将模拟信号变换为数字脉冲信号的一种技术。

 


- **占空比**(duty cycle): 脉冲高时间除以脉冲窗口时间。

$$\text{占空比} = \frac{\text{脉冲高电平持续时间}}{\text{脉冲周期}} \times 100\%$$

```

1 module PWM #( parameter N=8 ) // 占空比位数
2 //若N=8, 则表明: 目标PWM频率 = pwmClk的频率/256
3 ( input logic pwmClk,
4   input logic [N-1:0] duty, //duty cycle占空比
5   output logic pwmOut );
6
7 logic [N-1:0] cnt = 0;
8
9 always_ff @(posedge pwmClk)
10 begin
11     cnt <= cnt + 1;
12     // 当cnt<duty时, pwmOut=1;
13     // 否则,          pwmOut=0.
14     pwmOut <= (cnt < duty);
15 end
16 endmodule

```

 

```

1 module PWM_LED_Top(
2     input logic CLK100MHZ,
3     output logic [3:0] LED );
4
5     // 100MHz/(2^8) = 390kHz (目标PWM频率: LED的闪烁频率)
6     PWM #(8) L0(.pwmClk(CLK100MHZ), .duty(10), .pwmOut(LED[0])); // 11/256= 4%
7     PWM #(8) L1(.pwmClk(CLK100MHZ), .duty(50), .pwmOut(LED[1])); // 51/256=20%
8     PWM #(8) L2(.pwmClk(CLK100MHZ), .duty(127), .pwmOut(LED[2])); // 128/256=50%
9     PWM #(8) L3(.pwmClk(CLK100MHZ), .duty(255), .pwmOut(LED[3])); // 256/256=100%
10 endmodule

```

# 呼吸灯代码

```
1 module breathLED_Top(  
2     input  logic CLK100MHZ,  
3     output logic [15:0] LED );  
4  
5     logic [7:0] dutyNumber; // 0~255  
6     logic clk100Hz, brightness;  
7  
8     ClkDiv C1(CLK100MHZ, clk100Hz);  
9  
10    breathLED B1(clk100Hz, dutyNumber);  
11  
12    PWM L1(CLK100MHZ, dutyNumber, brightness);  
13  
14    assign LED[15:0] = {16{brightness}};  
15 endmodule
```

```
1 // 呼吸灯: 256个亮度等级  
2 module breathLED(input logic clk,  
3                 output logic [7:0] data );  
4  
5     logic [8:0] i = 0; // 512  
6  
7     always_ff @(posedge clk)  
8     begin  
9         i <= i + 1;  
10        if (i <= 255)  
11            data <= i; //渐增256个亮度  
12        else  
13            data <= 511 - i; //渐减256个亮度  
14        end  
15 endmodule
```