
 




# 计算机组成和体系结构实验

## I/O接口设计

 

# 外围设备

计算机中除**CPU**和**内存**以外的所有设备

 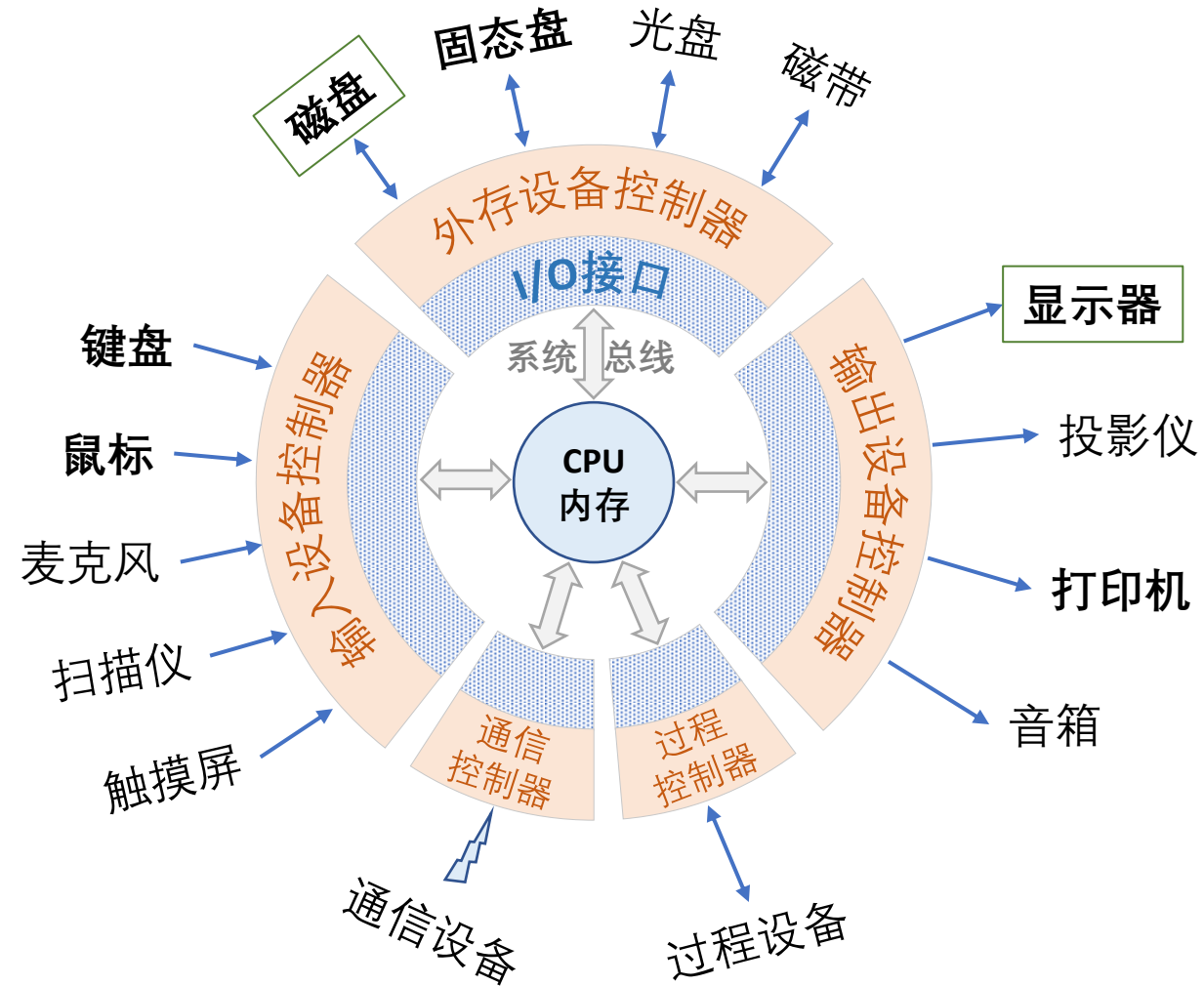


# 接口技术

- 输入/输出 (I/O)：计算机与外界的信息交换。
- 计算机与外界的信息交换是通过I/O设备进行。
- 一种I/O设备与计算机就需要一个连接电路：**I/O接口**      通信的桥梁
  - 设备识别：处理器如何寻址外部设备
  - 设备通信：处理器如何与外设交换信息，进行状态、控制信号、数据 交换。
- 接口控制方式：
  - **查询方式**：处理器在传送数据之前查询是否允许传送数据。
  - 中断方式
  - DMA方式

接口中有3类寄存器：  
数据端口、状态端口、控制端口
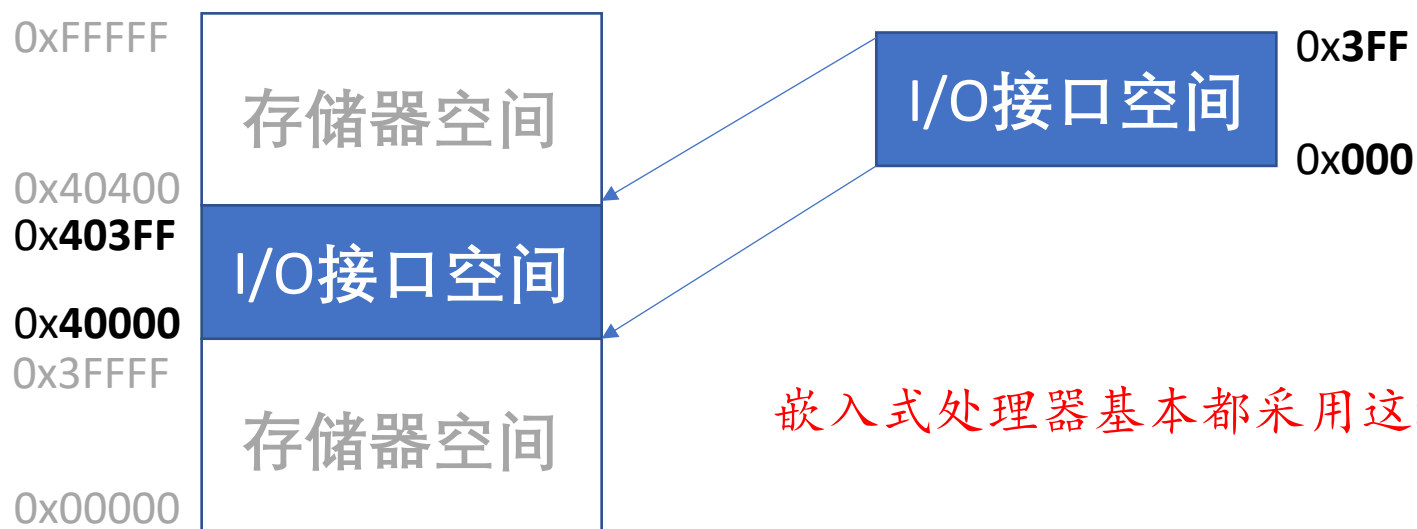
# I/O接口结构

- 标准I/O结构：接口为专用设备，不同于普通存储器。
- **存储器映像I/O接口**：将 **I/O接口的地址空间** 映像到 **存储器的部分地址空间**




嵌入式处理器基本都采用这种结构

处理器不需要提供专门的接口控制总线，可采用与访问**存储器**一样的方式访问I/O接口。

# 存储器映像 I/O 寻址方式
 
## 特点


- I/O接口与存储器**共用**同一个地址空间;
- 每一个I/O设备占用存储器空间的一个地址;
- CPU利用**lw**、**sw**等指令对I/O设备的管理;
- CPU利用**存储器读写信号**对I/O设备进行读写控制。



# 存储器映像I/O寻址 具体方案

- 高位地址参与译码的方法

产生存储器读写信号和I/O接口读写信号

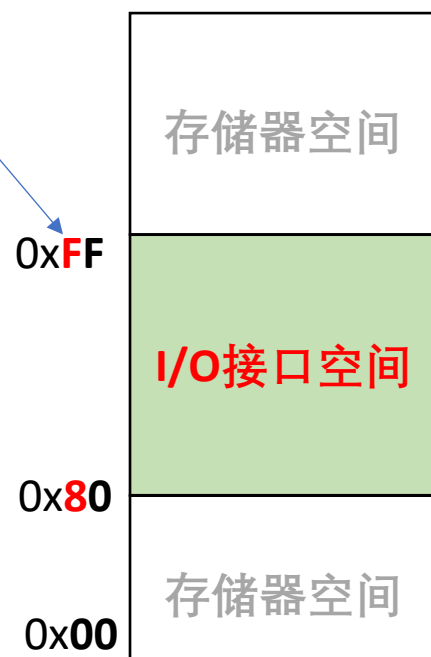

如, dmem的空间调整为:

```
logic [31:0] RAM [255:0]; // 8位[0-FF]地址空间
```

DataAdr[3:2]			
Switch端口高 [7:0]	0x8C	(1000 11 00) <sub>2</sub>	数据端口
Switch端口低 [7:0]	0x88	(1000 10 00) <sub>2</sub>	
led端口 [11:0]	0x84	(1000 01 00) <sub>2</sub>	状态端口
状态端口 [1:0]	0x80	(1000 00 00) <sub>2</sub>	

```
//Whether reading from IO is enabled.
```

```
assign pRead = (addr[7] == 1'b1) ? 1 : 0; //0x80
```



```
//Whether writing to IO is enabled.
```

```
assign pWrite = (addr[7] == 1'b1) ? writeEN : 0;
```

```
//写入数据存储器的开关
```

```
assign mWrite = writeEN & (addr[7] == 1'b0);
```

# NEXYS4 DDR

  

# CPU查询方式I/O输入输出

增加两个I/O设备：16位开关输入、3个七段数码管(led[11:0])加法结果输出

- 按下BTNR：开关已拨好，可输入新数据， status[1]=1
- 按下BTNL：led已准备好，可输出新数据， status[0]=1

【注】实际上，这种设备是不需要查询状态就可以直接输入输出。

Switch端口高 [7:0]	0x8C (1000 11 00) <sub>2</sub>
Switch端口低 [7:0]	0x88 (1000 10 00) <sub>2</sub>
led端口 [11:0]	0x84 (1000 01 00) <sub>2</sub>
状态端口 [1:0]	0x80 (1000 00 00) <sub>2</sub>

- 数据端口：  
2个输入数据端口、  
1个输出数据端口。
- 状态端口：1—准备好

switch	LEDs
status[1]	status[0]

两个16进制数相加的测试汇编代码：


```
main:
    addi $s0, $0, 0
    sw $s0, 0x80($0)
chkSwitch:
    lw $s1, 0x80($0)
    andi $s2, $s1, 0x2
    beq $s2, $0, chkSwitch
    lw $s3, 0x88($0)
    lw $s4, 0x8C($0)
    add $s5, $s4, $s3
chkLED:
    lw $s1, 0x80($0)
    andi $s2, $s1, 0x1
    beq $s2, $0, chkLED
    sw $s5, 0x84($0)
    j chkSwitch
```

```
20100000
ac100080
8c110080
32320002
1240ffffd
8c130088
8c14008c
0293a820
8c110080
32320001
1240ffffd
ac150084
08000002
```

【注】还需要扩展andi指令


```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module testbench();
3     logic CLK100MHZ, BTNC; //reset
4     logic BTNL, BTNR;
5     logic [15:0] SW;
6     logic [7:0] AN;
7     logic [6:0] A2G;
8
9     // instantiate device to be tested
10    Top T(CLK100MHZ, BTNC, BTNL, BTNR, SW, AN, A2G);
11
12    // initialize test
13    initial begin
14        #0; BTNC <= 1;
15        #2; BTNC <= 0;
16        #2; BTNL <= 1; BTNR <= 1;
17        #2; SW <= 16'b00000100_00001000; //4+8
18    end
19
20    // generate clock to sequence tests
21    always begin
22        CLK100MHZ <= 1; # 5; CLK100MHZ <= 0; # 5; end
23 endmodule
```

仿真代码

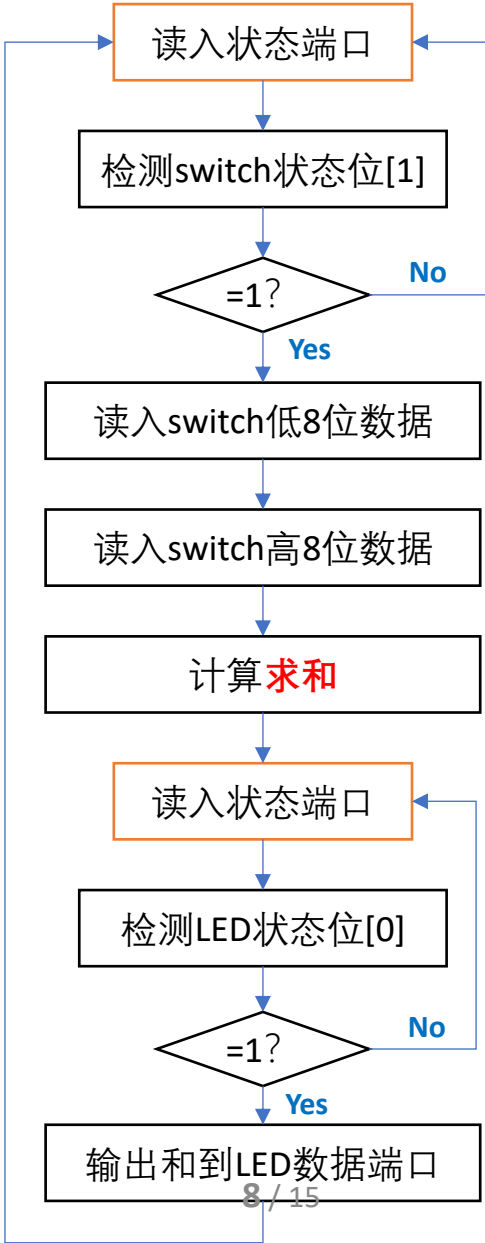



# 增加I/O接口的MIPS单周期处理器

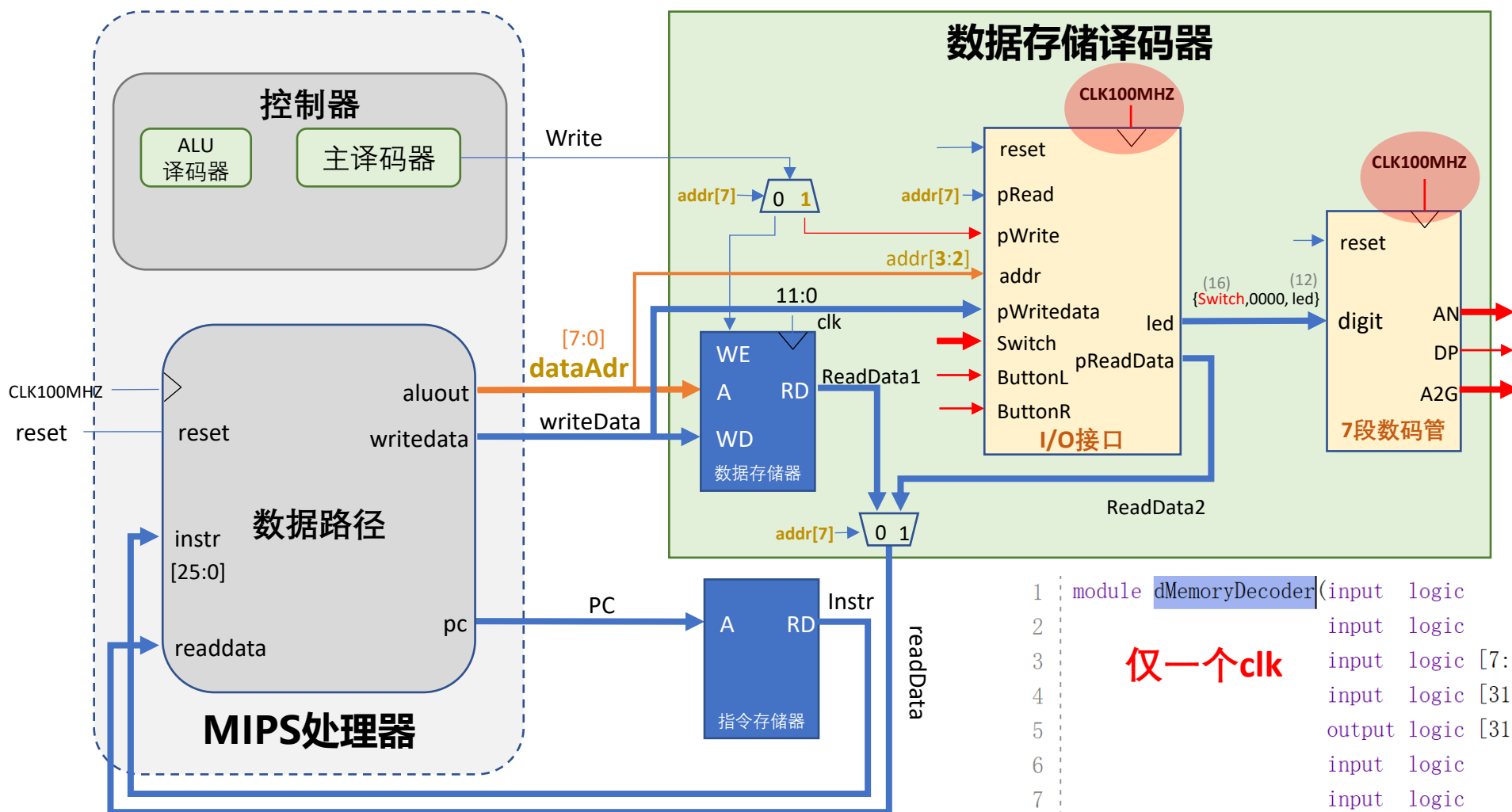

```
1 module dMemoryDecoder(input logic clk,
2                         input logic writeEN,
3                         input logic [7:0] addr,
4                         input logic [31:0] writeData,
5                         output logic [31:0] readData,
6                         input logic reset,
7                         input logic btnL,
8                         input logic btnR,
9                         input logic [15:0] switch,
10                        output logic [7:0] an,
11                        output logic [6:0] a2g );
```

仅一个clk

# 代码整体结构

## 导入方式:

### Add Sources

This guides you through the process

- ☐ Add or create constraints
- ☒ Add or create design sources
- ☐ Add or create simulation sources

这样写  
不宜错

```
1 module Top(input logic CLK100MHZ,
2             input logic BTNC,      //reset
3             input logic BTNL,      //SW input data
4             input logic BTNR,      //七段数码管显示
5             input logic [15:0] SW,  //a:SW[15:8], b:SW[7:0]
6             output logic [7:0] AN,
7             output logic [6:0] A2G );
8
9 logic [31:0] pc, instr;
10 iMemory imem(.a(pc[7:2]),
11              .rd(instr)); // output
12
13 logic Write; //写信号: 可能是memWrite, 也可能是ioWrite
14 logic [31:0] dataAdr, writeData, readData;
15
16 MIPS mips(.clk(CLK100MHZ),
17            .reset(BTNC),
18            .pc(pc),          // output
19            .instr(instr),
20            .memwrite(Write), // output
21            .aluout(dataAdr), // output
22            .writedata(writeData), // output
23            .readdata(readData));
24
25 dMemoryDecoder dmd(.clk(CLK100MHZ),
26                    .writeEN(Write),
27                    .addr(dataAdr[7:0]),
28                    .writeData(writeData),
29                    .readData(readData), //output
30                    .reset(BTNC),
31                    .btnL(BTNL),
32                    .btnR(BTNR),
33                    .switch(SW),
34                    .an(AN),          //output
35                    .a2g(A2G) );      //output
36 endmodule
```

Sources

- Design Sources (2)
  - Top (Top.sv) (3)
    - imem : iMemory (iMemory.sv)
    - mips : MIPS (MIPS.sv) (2)
      - dmd : dMemoryDecoder (dMemoryDecoder.sv) (3)
        - dmem : dMemory (dMemory.sv)
        - io : IO (IO.sv)
        - m7seg : mux7seg (mux7seg.sv)
- Data Files (1)
  - TestIO.dat
- Constraints (1)
  - constrs\_1 (1)
    - Nexys4DDR\_Master.xdc
- Simulation Sources (2)
  - sim\_1 (2)
    - Top (Top.sv) (3)
      - Data Files (1)
        - TestIO.dat
- Utility Sources

Source File Properties

TestIO.dat

Used In

- ☒ Synthesis 生成.bit用
- ☒ Simulation 仿真时用

General Properties

# I/O接口

```
1 module IO(input logic clk,
2           input logic reset,
3           input logic pRead,
4           input logic pWrite,
5           input logic [1:0] addr,
6           input logic [11:0] pWriteData,
7           output logic [31:0] pReadData,
8           //上面与CPU相连, 下面与外设相连
9           input logic buttonL, //led输出
10          input logic buttonR, //Switch输入
11          input logic [15:0] switch, //直接显示
12          output logic [11:0] led );
13
14 logic [1:0] status;
15 logic [15:0] switch1;
16 logic [11:0] led1;
17
18 always_ff @(posedge clk) begin
19     if (reset) begin
20         status <= 2'b00;
21         led1 <= 12'h00;
22         switch1 <= 16'h00;
23     end
24     else begin
25         //开关位置已经拨好, 可以输入新数据
26         if(buttonR) begin
27             status[1] <= 1;
28             switch1 <= switch;
29         end
```


与CPU相连

与外设之间的连线

```
31 //led显示已经准备好, 可以输出新数据
32 if(buttonL) begin
33     status[0] <= 1;
34     led1 <= led1;
35 end
36
37 // 向数据输出端口输出(led)
38 if(pWrite & (addr==2'b01)) begin
39     led1 <= pWriteData;
40     status[0] <= 0;
41 end
42
43 end //if
44 end //always_ff
45
46 // 读数据
47 always_comb
48     if(pRead)
49         // 11:数据输入端口(高), 10:数据输入端口(低)
50         // 01:数据输出端口(led), 00:状态端口
51         case(addr)
52             2'b11: pReadData = {24'b0, switch1[15:8]};
53             2'b10: pReadData = {24'b0, switch1[7:0]};
54             2'b00: pReadData = {24'b0, 6'b0, status};
55             default: pReadData = 32'b0;
56         endcase
57     else
58         pReadData = 32'b0;
59 endmodule
```

Switch端口高 [7:0]	0x8C (1000 11 00) <sub>2</sub>
Switch端口低 [7:0]	0x88 (1000 10 00) <sub>2</sub>
led端口 [11:0]	0x84 (1000 01 00) <sub>2</sub>
状态端口 [1:0]	0x80 (1000 00 00) <sub>2</sub>


# 增加 andi、ori、bne 指令

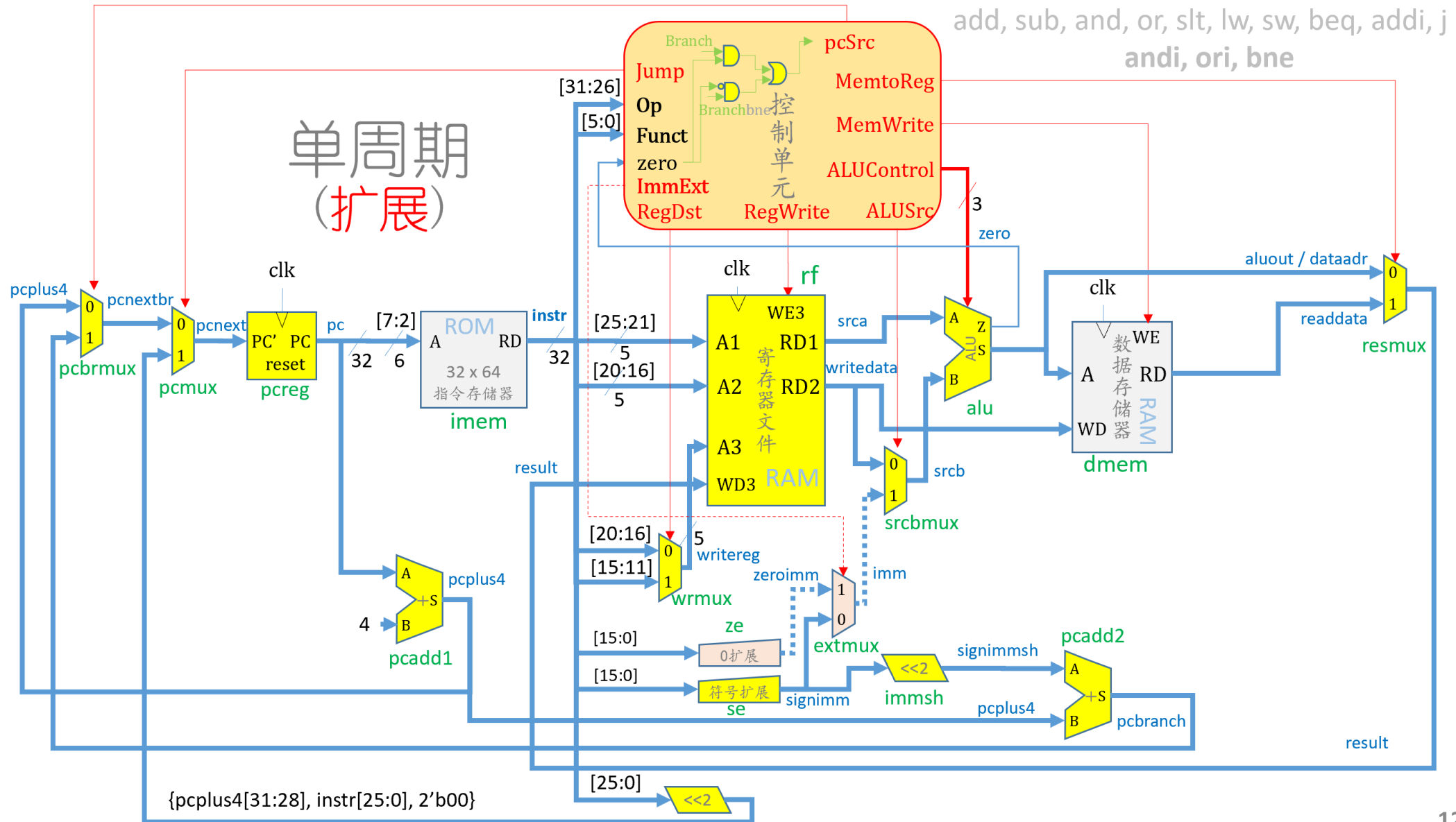

# 主译码器真值表

指令	Opcode	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemtoReg	Jump	ALUOp	ImmExt	Branch Bne
R类型	000000	1	1	0	0	0	0	0	010	0	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	0	000	0	0
sw	101011	0	x	1	0	1	x	0	000	0	0
beq	000100	0	x	0	1	0	x	0	001	0	0
addi	001000	1	0	1	0	0	0	0	000	0	0
j	000010	0	x	x	x	0	x	1	xxx	0	0
bne	000101	0	0	0	0	0	0	0	001	0	1
ori	001101	1	0	1	0	0	0	0	011	1	0
andi	001100	1	0	1	0	0	0	0	100	1	0
 
```
1 # Test the MIPS-Ext process
2 # andi, ori, bne
3 # if successful, it should
4 main:  addi $2, $0, 5
5        ori  $4, $2, 7
6        andi $5, $2, 4
7        bne  $5, $0, end
8        addi $4, $0, 1
9 end:    sw $4, 84($0)
```



# 测试汇编指令 + 仿真代码

```
1 # Test the MIPS-Ext processor
2 # andi, ori, bne
3 # if successful, it should write the value 7 to address 84
4 main:   addi $2, $0, 5      # initialize $2 = 5
5         ori  $4, $2, 7      # 101 or 111 = 111 ($4)
6         andi $5, $2, 4      # 101 and 100 = 100 ($5)
7         bne  $5, $0, end     # should be taken
8         addi $4, $0, 1      # shouldn't happen $4 = 1
9 end:    sw $4, 84($0)       # write mem[84] = 7
```

## 测试汇编代码



### memfileExt.txt



```
1 20020005
2 34440007
3 30450004
4 14a00001
5 20040001
6 ac040054
```

## 测试机器代码

```
1 module testbench();
2     logic    clk;
3     logic    reset;
4     logic [31:0] writedata, dataadr;
5     logic    memwrite;
6
7     // instantiate device to be tested
8     top dut(clk, reset, writedata, dataadr, memwrite);
9
10    // initialize test
11    initial begin
12        reset <= 1; # 22; reset <= 0;
13    end
14
15    // generate clock to sequence test
16    always
17    begin
18        clk <= 1; # 5; clk <= 0; # 5;
19    end
20
21    // check that 7 gets written to address 84
22    always@(negedge clk)
23    begin
24        if(memwrite) begin
25            if(dataadr === 84 & writedata === 7) begin
26                $display("Simulation succeeded");
27                $stop;
28            end else if (dataadr !== 80) begin
29                $display("Simulation failed");
30                $stop;
31            end
32        end
33    end
34 endmodule
```

## 仿真代码



# 效果图

单击中间按钮(系统清零), 再单击左按钮(LED输出), 则清零;  
单击右侧按钮(开关输入), 再单击左按钮(LED输出), 显示相加结果。

